



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica



“EEL5105 - Circuitos e Técnicas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@ufsc.br

Florianópolis, agosto de 2015.


Circuito multiplexador - Mux

Objetivos do laboratório

 
1. Entender o conceito de “multiplexador”.
2. Implementação de multiplexador em VHDL utilizando apenas funções booleanas (VHDL estrutural).
3. Implementação de multiplexador em VHDL utilizando *when / else* (VHDL comportamental).
4. Estudo de caso: uso de mux no projeto hierárquico do lab anterior.

Projeto de multiplexador - MUX 2x1

- No circuito, se $s = 0$, a saída m será igual a entrada x .
Se $s = 1$, a saída m será igual a entrada y .



(a)

 

(b)

s	m
0	x
1	y

(c)



VHDL estrutural:

$m \leftarrow (\text{NOT}(s) \text{ AND } x) \text{ OR } (s \text{ AND } y)$

VHDL comportamental:

$m \leftarrow x \text{ when } s = '0' \text{ else } y;$

Projeto de multiplexador - MUX 4x1

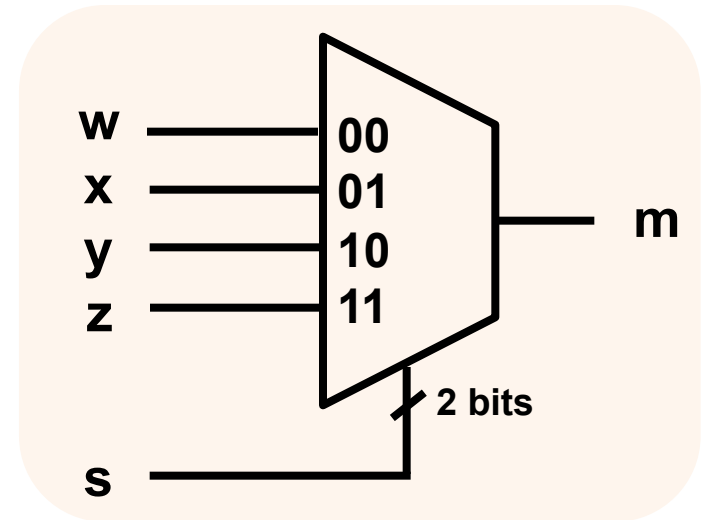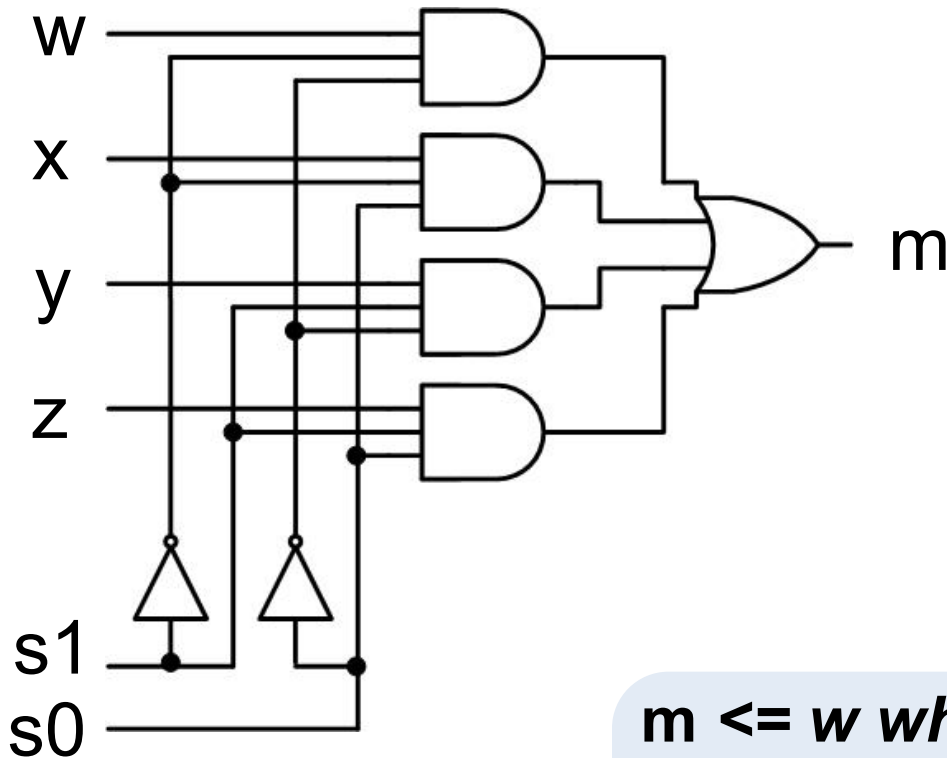


$m \leftarrow w$ when $s = "00"$ else
 x when $s = "01"$ else
 y when $s = "10"$ else
 z ;

Tarefa a ser realizada na aula prática

PARTE I – Mux 4x1 em VHDL estrutural

PARTE II – Mux 4x1 em VHDL comportamental

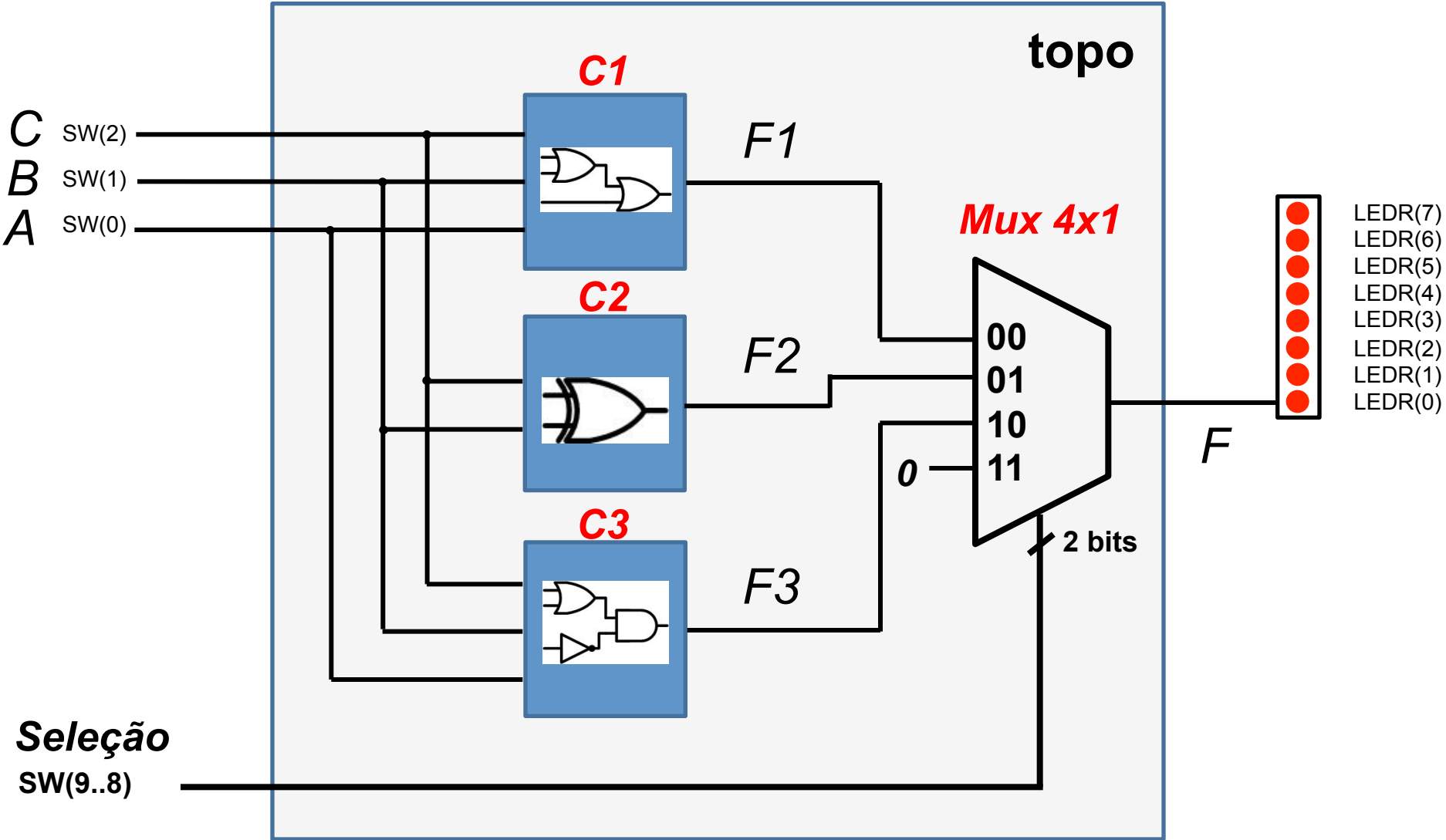Reutilizar os arquivos do lab anterior, e realizar as alterações indicadas a seguir (Mux 4x1 no lugar de C4):




Descrição da tarefa: **PARTE I – VHDL estrutural**

- Utilizar os componentes C1, C2, C3 e topo do laboratório anterior.
- Remover o componente C4 do projeto:
 - Remover C4 da lista de arquivos
 - Remover o *Component* C4 do topo.vhd
 - Remover o *port map* do C4 do topo.vhd
- Criar um novo arquivo VHDL, e implementar um mux 4x1 utilizando **VHDL estrutural**, conforme exemplo do slide 4.
- Editar o arquivo topo.vhd, e realizar a inclusão do novo componente mux 4x1 no circuito, utilizando as construções do VHDL *component* e *port map*.

Interface com o usuário

Saída F – LEDR(0)

 

Seleção
SW(9) SW(8)

Entrada C
SW(2)

Entrada B
SW(1)

Entrada A
SW(0)

Seleção SW(9..8)	Saída LEDR(0)
00	F1
01	F2
10	F3
11	0 (LED apagado)

Descrição da tarefa: **PARTE II – VHDL comportamental**


- Criar um novo arquivo VHDL, e implementar um NOVO mux 4x1 utilizando **VHDL comportamental**, conforme exemplos dos slides 4 e 5 (uso de *when / else*).
- Não é necessário alterar o arquivo topo.vhd, pois o novo mux 4x1 deverá possuir exatamente a mesma interface do mux 4x1 implementado em VHDL estrutural da PARTE I (mesma *entity*).
- Na *entity* (Parte I e Parte II) o seletor deverá ser definido como um vetor de dois bits, ou seja `s: in std_logic_vector(1 downto 0)`.
- Importar os pinos, realizar a síntese, simulação, e prototipação no kit de desenvolvimento, e verificar se o novo circuito funciona de acordo com o esperado.

Resumo da tarefa – **Atenção!! SÃO DOIS PROJETOS DIFERENTES!**

- **PARTE I** – Projetar e implementar o MUX em **VHDL**

estrutural:

 
```
m <= (w and ((NOT (s(1)) AND (NOT(s(0)))))) OR ...
```




- **PARTE II** – Projetar e implementar o MUX em **VHDL**

comportamental:


```
m <= w when s = "00" else  
  x when s = "01" else  
  y when s = "10" else  
  z;
```

 

PARTE I – VHDL estrutural

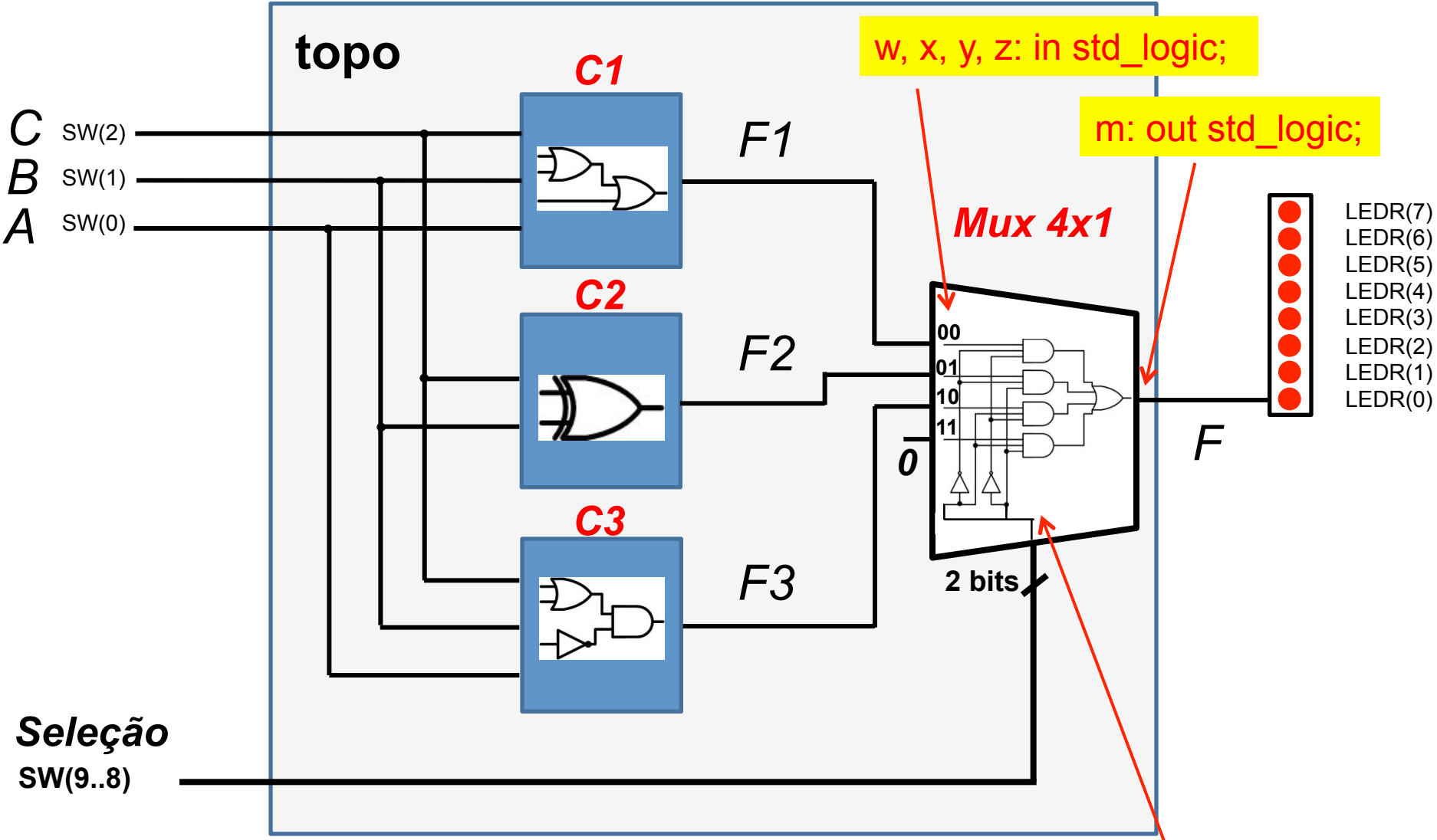

PARTE II – VHDL comportamental

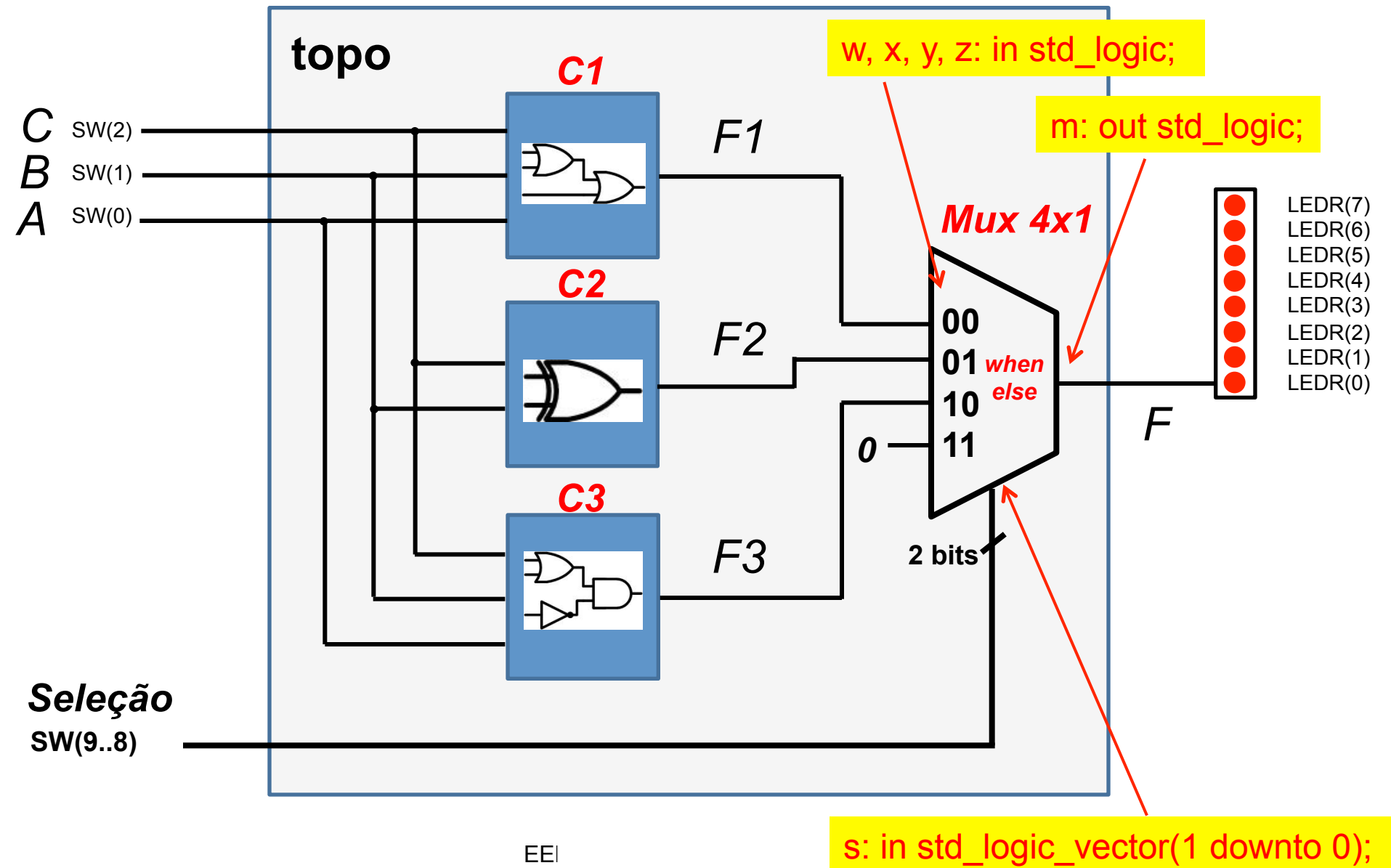

Entradas		Saídas		
SW _{2..0} C B A	SW _{9..8} Seleção	F1 = A or B or C F2 = B xor C F3 = (B or C) and (not A)	Simulação Livro - <i>step</i> 5 LEDR ₀	FPGA Livro - <i>step</i> 6 LEDR ₀
0 0 0	00	F1 =	0	
0 0 1	00	F1 =	1	
0 1 0	00	F1 =	1	
0 1 1	00	F1 =	1	
1 0 0	00	F1 =	1	
1 0 1	00	F1 =	1	
1 1 0	00	F1 =	1	
1 1 1	00	F1 =	1	
0 0 0	01	F2 =		
0 0 1	01	F2 =		
0 1 0	01	F2 =		
0 1 1	01	F2 =		
1 0 0	01	F2 =		
1 0 1	01	F2 =		
1 1 0	01	F2 =		
1 1 1	01	F2 =		
0 0 0	10	F3 =		
0 0 1	10	F3 =		
0 1 0	10	F3 =		
0 1 1	10	F3 =		
1 0 0	10	F3 =		
1 0 1	10	F3 =		
1 1 0	10	F3 =		
1 1 1	10	F3 =		
X X X	11		0	