



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica



“EEL5105 - Circuitos e Técnicas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@ufsc.br

Florianópolis, agosto de 2015.


Circuitos codificadores e decodificadores

Objetivos do laboratório

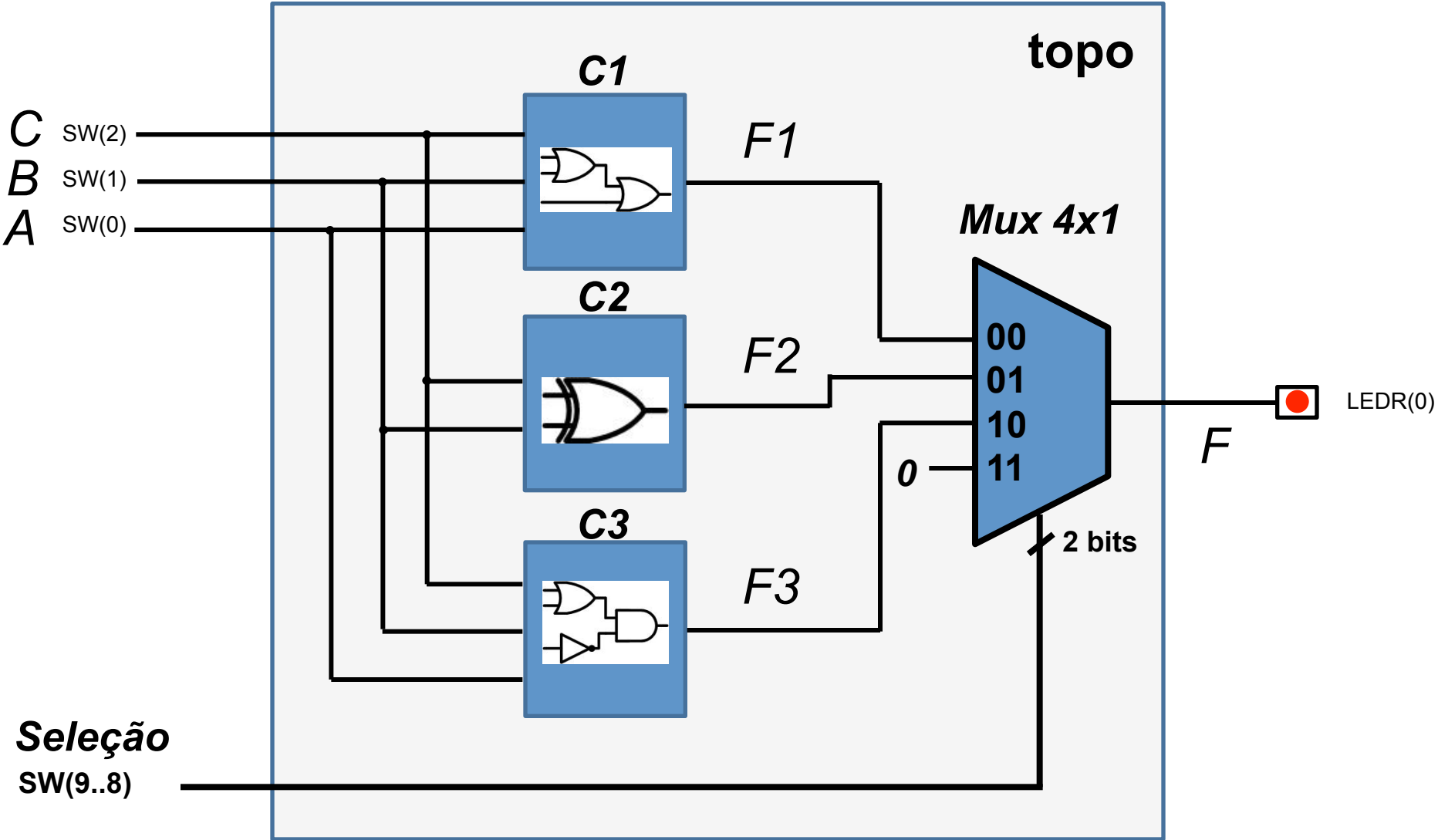
1. Entender o conceito de circuitos codificadores e decodificadores (conversores de código).
2. Implementação de codificadores e decodificadores em VHDL.
3. Uso de barramentos (vetores de sinais) em VHDL – *std_logic_vector*.
4. Estudo de caso: projeto de calculadora personalizada, com apresentação dos resultados em displays de 7-segmentos.

Barramentos em VHDL - “std_logic_vector”

No circuito do lab anterior, as entradas (A, B, C) e saídas (F) possuem o tamanho de 1 bit:




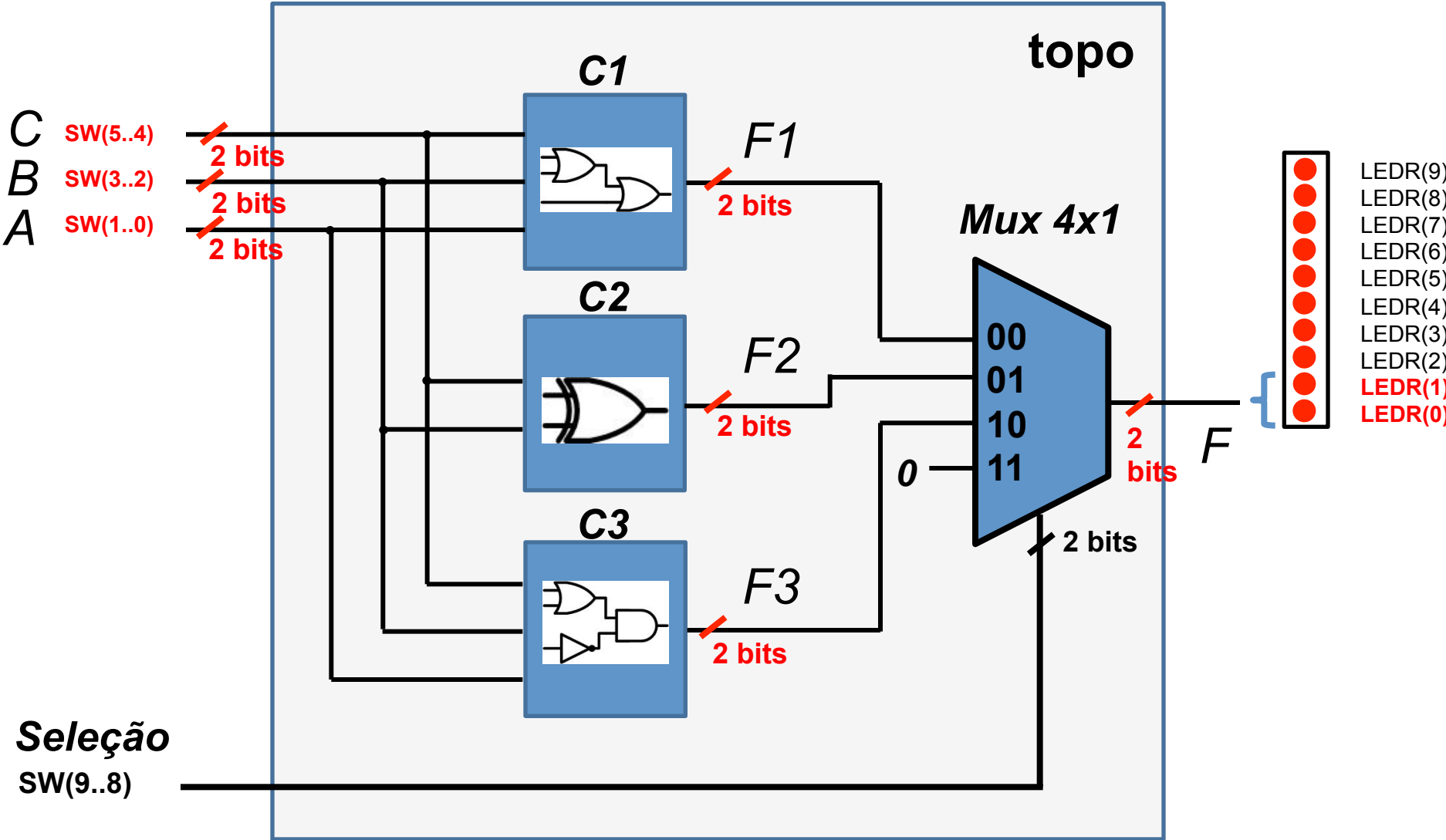Assumir o mesmo circuito, porém com entradas e saídas de **2 bits**:



Utilizando operandos de 2 bits

 - Componente C1 realiza a operação $F1 = A \text{ or } B \text{ or } C$
- Componente C2 realiza a operação $F2 = B \text{ xor } C$
- Operandos de **1 bit** - ex. $A = 0, B = 1, C = 0$
- Operandos de **2 bits** - ex. $A = 01, B = 10, C = 11$



Implementação de barramento em VHDL

std_logic → fio

std_logic_vector → vários fios (barramento)

- *std_logic_vector* é utilizado para implementar um “vetor” de sinais (vários fios, barramento).
- Por exemplo, a saída F deverá ser definida na *entity* como:

F: out **std_logic_vector**(1 downto 0);


Componente C1

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

```
entity C1 is  
  port (A: in std_logic_vector(1 downto 0);  
        B: in std_logic_vector(1 downto 0);  
        C: in std_logic_vector(1 downto 0);  
        F: out std_logic_vector(1 downto 0)  
  );  
end C1;
```

```
architecture c1_estr of C1 is  
  begin  
    F <= A or B or C;  
  end c1_estr;
```

2 bits

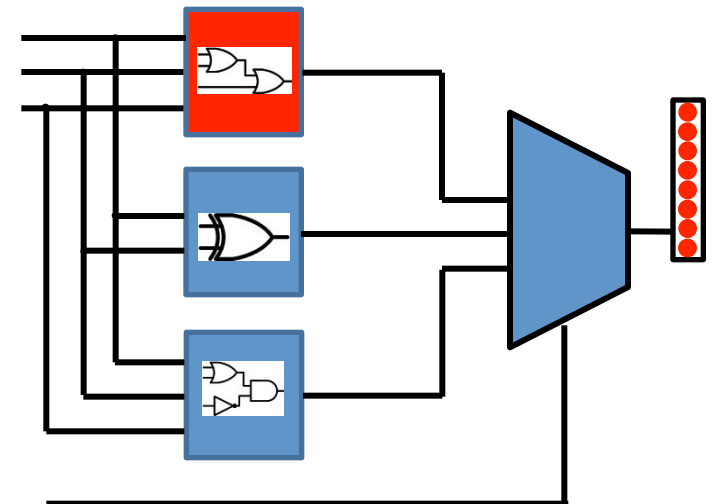

2 bits

Componente C2

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```


2 bits



```
entity C2 is  
  port (A: in std_logic_vector(1 downto 0);  
        B: in std_logic_vector(1 downto 0);  
        F: out std_logic_vector(1 downto 0)  
        );  
end C2;
```

```
architecture c2_estr of C2 is  
  begin  
    F <= A xor B;  
  end c2_estr;
```

2 bits

 

Componente C3


```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

2 bits



```
entity C3 is  
port (A: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      B: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      C: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      F: out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end C3;
```
 
```
architecture c3_estr of C3 is  
begin  
  -- ver lab. sobre componentes  
end c3_estr;
```



Componente Mux

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

2 bits




```
entity Mux is  
port (w: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      x: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      y: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      z: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      s: in std_logic_vector(1 downto 0);  
      m: out std_logic_vector(1 downto 0)  
      );  
end Mux;
```

2 bits


 
```
architecture mux_bhv of Mux is  
begin  
    -- ver lab. sobre Mux  
end mux_bhv;
```



Componente Topo

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity topo is
  port ( SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
        LEDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)
  );
end topo;
architecture topo_estru of topo is
  signal F1, F2, F3: std_logic_vector(1 downto 0);


  component C1
    port (A : in std_logic_vector(1 downto 0);
          B : in std_logic_vector(1 downto 0);
          C : in std_logic_vector(1 downto 0);
          F : out std_logic_vector(1 downto 0));
  end component;

  component C2
    port (A : in std_logic_vector(1 downto 0);
          B : in std_logic_vector(1 downto 0);
          F : out std_logic_vector(1 downto 0));
  end component;

  component C3
    port (A : in std_logic_vector(1 downto 0);
          B : in std_logic_vector(1 downto 0);
          C : in std_logic_vector(1 downto 0);
          F : out std_logic_vector(1 downto 0)
    );
  end component;

  -- INCLUIR AQUI O Mux

```

 

```
begin

  L0: C1 port map (SW(1 downto 0),
                  SW(3 downto 2), SW(5 downto 4), F1);

  L1: C2 port map (SW(1 downto 0),
                  SW(3 downto 2), SW(5 downto 4), F2);

  L2: C3 port map (SW(1 downto 0),
                  SW(3 downto 2), SW(5 downto 4), F3);



  L3: Mux port map (F1, F2, F3,
                  SW(9 downto 8), LEDR(1 downto 0));

end topo_estru; -- END da architecture
```


Decodificadores em VHDL

Display de 7-segmentos

  - Um display de 7-segmentos é composto por sete LEDs que podem ser ligados ou desligados de forma independente.
- **Catodo comum** - terminais catodo dos LEDs estão conectados a GND, e cada LED é ligado ao conectar seu anodo em Vcc.
- **Anodo comum** - terminais anodo dos LEDs estão conectados a Vcc, e cada LED é ligado ao conectar seu catodo em GND.



Catodo comum

 

Anodo Comum


Decodificador de binário para 7-segmentos

- O kit DE1-SoC possui 6 displays de 7-segmentos, todos do tipo anodo comum (LEDs acendem com zero lógico).
- Para escrever um valor binário em um dos displays, é preciso realizar uma conversão do código binário para o código 7-segmentos.
- Os 3 bits de entrada do circuito “Decod. 7-seg” são *decodificados*, e a palavra de 7 bits gerada é enviada para o display de 7 segmentos.



Projeto de decodificador de binário para 7-segmentos

 
- Exemplos de valores em binários convertidos (decodificados) para 7-segmentos, visando escrita no display da placa DE2 anodo comum)



			7 bits	
C2	C1	C0	6543210	Letra
0	0	0	1000001	U
0	0	1	0001110	F
0	1	0	0010010	S
0	1	1	1000110	C
1	1	1	1111111	

- Nesse exemplo, ao receber “000” na entrada, o decodificador gera o código equivalente ao acendimento da letra “U” no display 7-seg.
- Ao receber “111”, todos os segmentos são desligados.
- Notar que por ser do tipo anodo comum, um “0” liga um segmento.

 Projeto de decodificador “binário para 7-segmentos”



			7 bits	
C2	C1	C0	6543210	Letra
0	0	0	1000001	U
0	0	1	0001110	F
0	1	0	0010010	S
0	1	1	1000110	C
1	1	1	1111111	

• Um circuito para implementar a lógica do decodificador em questão poderia ser projetado utilizando **vários métodos**:

- **Soma de produtos:**

$$F(0) = C2' C1' C0' + C2C1C0$$

$$F(1) = C2' C1' C0 + C2' C1C0' + C2' C1C0 + C2C1C0$$

$$F(2) = \dots$$

- **Análise comportamental:**


F = “1000001” quando C2C1C0 = “000” senão

“0001110” quando C2C1C0 = “001” senão

... senão

“1111111”

Componente Decod_UFSC

 

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

```
entity decodUFSC is  
  port (C: in std_logic_vector(2 downto 0);  
        F: out std_logic_vector(6 downto 0)  
        );  
end decodUFSC;
```

```
architecture decod_bhv of decodUFSC is  
begin  
  F <= "1000001" when C = "000" else -- U  
       "0001110" when C = "001" else -- F  
       "0010010" when C = "010" else -- S  
       "1000110" when C = "011" else -- C  
       "1111111";  
end decod_bhv;
```


Tarefa a ser realizada na aula prática

Implementação de mini-calculadora de 4 bits personalizada

Descrição funcional da mini-calculadora de 4 bits

- A mini-calculadora realiza uma operação aritmética e três operações lógicas, todas de **4 bits**:
 - $F1 = A + B$ -- operação aritmética **ADIÇÃO**
 - $F2 = A \text{ or } B$
 - $F3 = A \text{ xor } B$
 - $F4 = \text{not } A$
- Para utilizar a mini-calculadora é necessário:
 1. Fornecer o operando A nas chaves SW(3..0).
 2. Fornecer o operando B nas chaves SW(7..4).
 3. Selecionar a operação desejada nas chaves SW(9..8).
 4. O resultado será apresentado em **HEXADECIMAL** nos displays de sete segmentos (HEX0 e HEX1), e em **BINÁRIO** nos LEDs vermelhos (LEDR).


Interface com o usuário

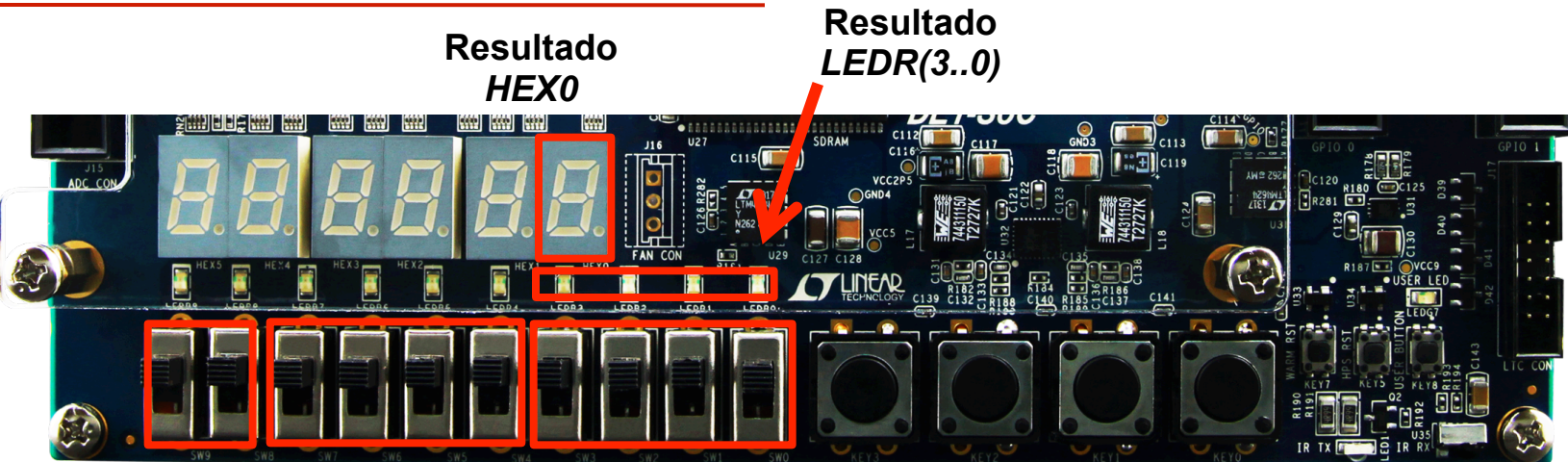

Operação SW(9..8) Operando B SW(7..4) Operando A SW(3..0)

- Para realizar uma das quatro operações disponíveis (F1, F2, F3, F4), a calculadora personalizada utiliza:
 - as chaves SW(3..0) para leitura do operando A
 - as chaves SW(7..4) para leitura do operando B
 - as chaves SW(9..8) para seleção da operação desejada
- Os resultados são apresentados em displays de 7-segmentos e nos LEDs vermelhos.

Interface com o usuário

 



Seletor SW(9..8)	Saída (LEDR e display 7-seg)
00	A + B
01	A or B
10	A xor B
11	not A

Operando B
SW(7 downto 4)

Operando A
SW(3 downto 0)

FPGA

  **Componente
TOP_CALC**
(esse componente possui 6
componentes internamente)



LEDR(3 downto 0)



Seleção da operação
(+, or, xor, not)
SW(9 downto 8)

Operando B
SW(7 downto 4)

Operando A
SW(3 downto 0)

FPGA

 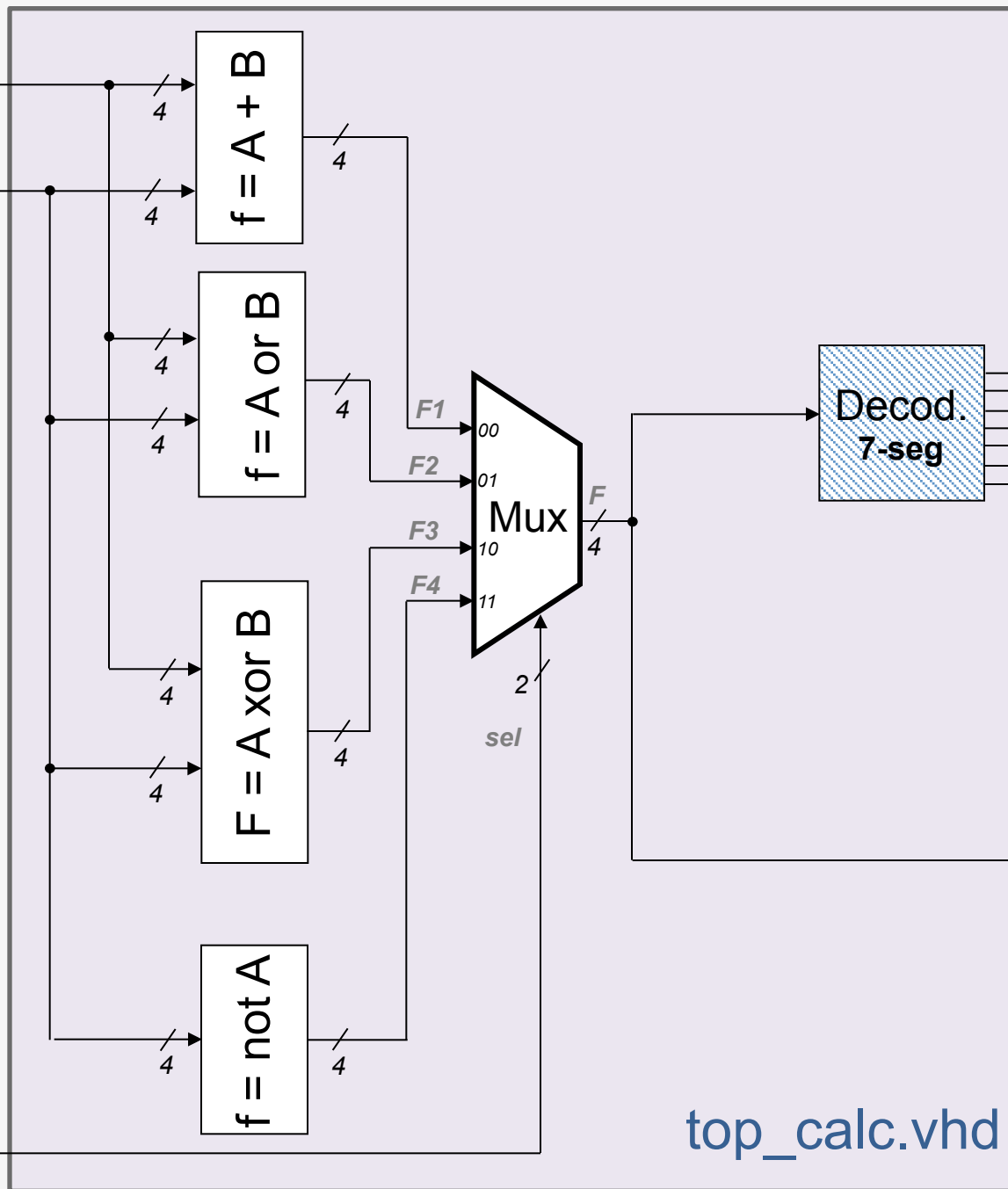Seleção da operação
(+, or, xor, not)
SW(9 downto 8)




LEDR(3 downto 0)

top_calc.vhd


Projeto hierárquico

 Calculadora é composta por 7 componentes: quatro “funções lógicas e aritméticas”, “mux”, “decodificador”, e “top_calc”



Projeto hierárquico

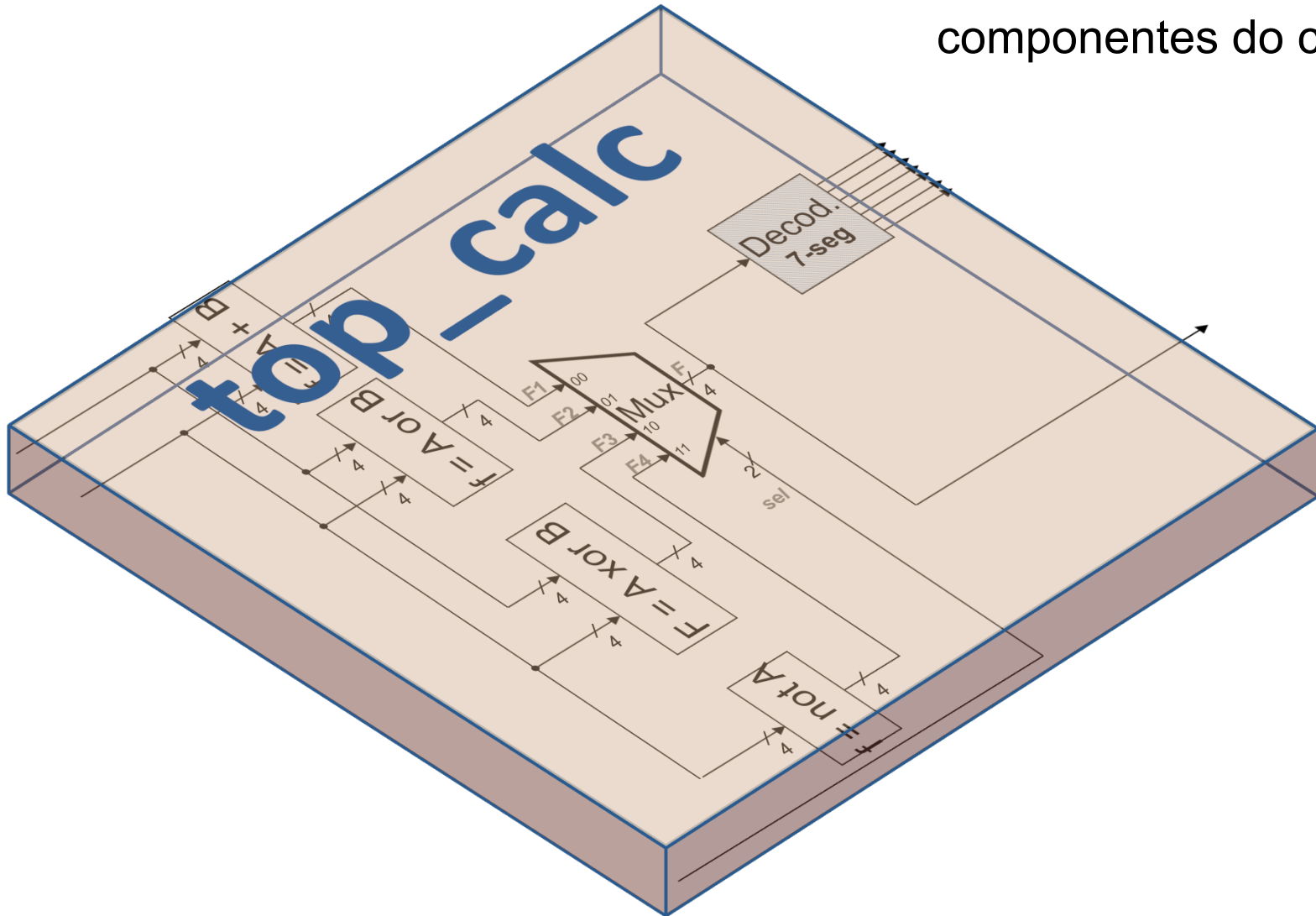O componente “**top_calc**” é responsável por realizar as conexões entre os demais componentes do circuito.




Componente C1 (arquivo *c1.vhd*)

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all; -- necessário para o +
```


```
entity C1 is  
port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);  
      B: in std_logic_vector(3 downto 0);  
      F: out std_logic_vector(3 downto 0)  
      );  
end C1;
```
 
```
architecture circuito of C1 is  
begin  
    F <= A + B;  
end circuito;
```



Componente C2 (arquivo *c2.vhd*)
 
```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;  
  
entity C2 is  
  port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);  
        B: in std_logic_vector(3 downto 0);  
        F: out std_logic_vector(3 downto 0)  
        );  
end C2;  
  
architecture circuito of C2 is  
begin  
  F <= A or B;  
end circuito;
```




Componente C3 (arquivo *c3.vhd*)

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

```
entity C3 is  
  port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);  
        B: in std_logic_vector(3 downto 0);  
        F: out std_logic_vector(3 downto 0)  
        );  
end C3;
```
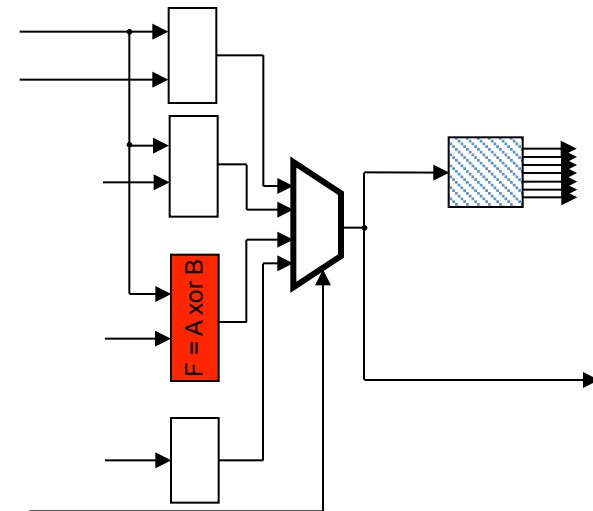
```
architecture circuito of C3 is  
  begin  
    F <= A xor B;  
  end circuito;
```




Componente C4 (arquivo *c4.vhd*)

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

```
entity C4 is  
port (A: in std_logic_vector(3 downto 0);  
      F: out std_logic_vector(3 downto 0)  
      );  
end C4;
```
 
```
architecture circuito of C4 is  
begin  
    F <= not A;  
end circuito;
```




Componente Mux (arquivo *mux4x1.vhd*)

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;


entity mux4x1 is
port (w, x, y, z: in std_logic_vector(3 downto 0);
      s: in std_logic_vector(1 downto 0);
      m: out std_logic_vector(3 downto 0)
      );
end mux4x1;

 architecture circuito of mux4x1 is
begin
  m <= w when s = "00" else
    x when s = "01" else
    y when s = "10" else
    z;
end circuito;
```



Componente Decod7seg

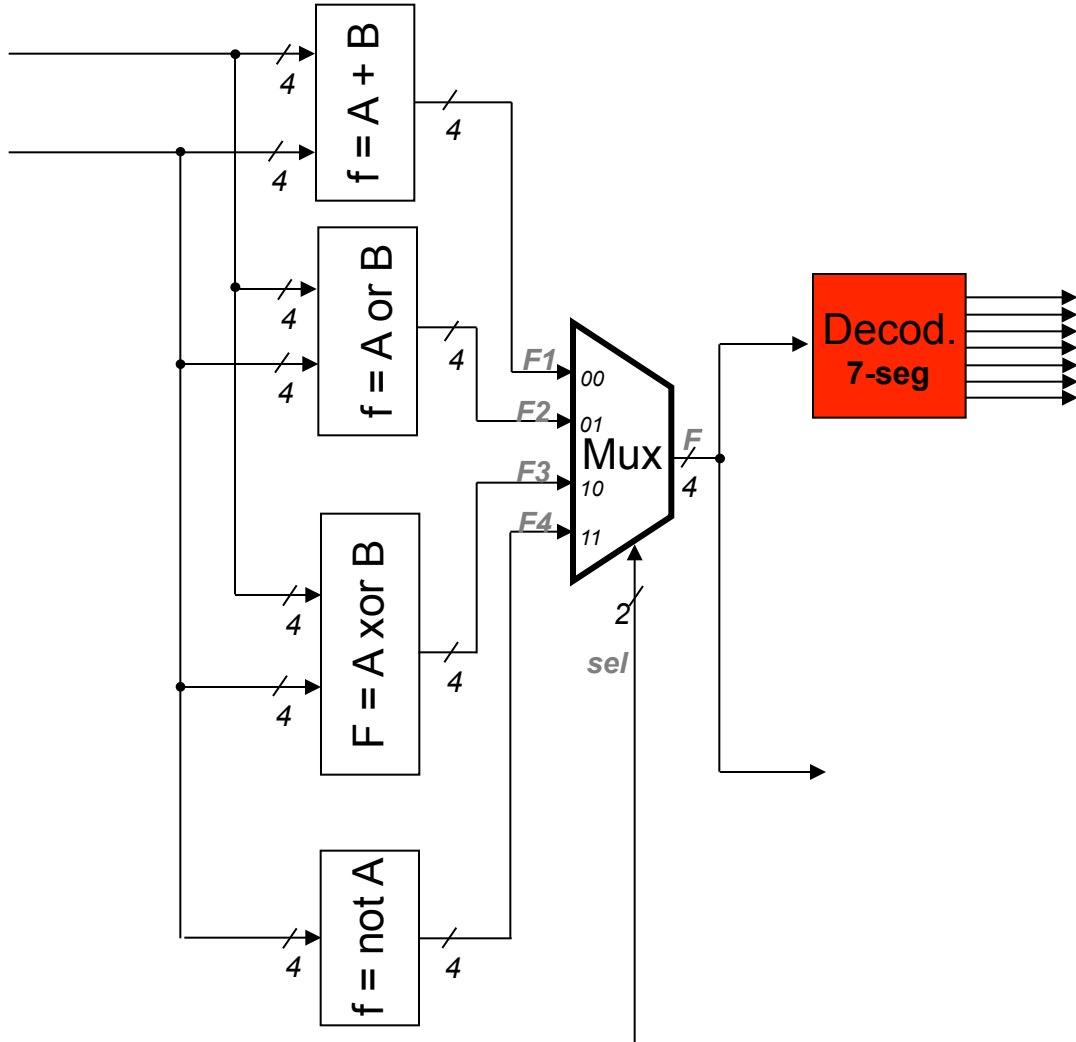Componente a ser implementado no presente lab.



Componente top_calc (arquivo top_calc.vhd)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity top_calc is
  port ( SW : in std_logic_vector (9 downto 0);
        HEX0: out std_logic_vector(6 downto 0);
        LEDR : out std_logic_vector (9 downto 0)
  );
end top_calc;
architecture topo_stru of top_calc is
  signal F, F1, F2, F3, F4: std_logic_vector (3 downto 0);
  component C1
    port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
          B : in std_logic_vector(3 downto 0);
          F : out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;
  -- componentes C2 e C3, idem C1
  component C4
    port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
          F : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
  end component;
  component mux4x1
    port (w, x, y, z:
          in std_logic_vector(3 downto 0);
          s: in std_logic_vector(1 downto 0);
          m: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
  end component;
  -- Incluir aqui o componente Decod7seg
```

```
begin
  L1: C1 port map (SW(3 downto 0),
                  SW(7 downto 4), F1);
  L2: C2 port map (SW(3 downto 0),
                  SW(7 downto 4), F2);
  L3: C3 port map (SW(3 downto 0),
                  SW(7 downto 4), F3);
  L4: C4 port map (SW(3 downto 0), F4);
  L5: mux4x1 port map (F1, F2, F3, F4,
                      SW(9 downto 8), F);
  → L6: Decod7seg port map (F, HEX0);

  LEDR <= "000000" & F;

end topo_stru;  -- END da architecture
```

Dicas úteis

1. O projeto é composto por 7 arquivos (7 componentes):
 - *c1.vhd* – fornecido nos slides anteriores (slide 29)
 - *c2.vhd* – fornecido nos slides anteriores (slide 30)
 - *c3.vhd* – fornecido nos slides anteriores (slide 31)
 - *c4.vhd* – fornecido nos slides anteriores (slide 32)
 - *mux4x1.vhd* – fornecido nos slides anteriores (slide 33)
 - *decod7seg.vhd* – a ser desenvolvido (ver exemplo no slide 19)
 - *top_calc.vhd* – parcialmente fornecido nos slides anteriores (slide 35)
2. Para implementar o decodificador de binário para 7-segmentos, utilizar como base o exemplo do slide 19. Completar a tabela do slide 38, de forma a obter todos os códigos em hexadecimal necessários.

Componente Decod7seg

Componente a ser desenvolvido no presente lab.:



- A *entity* desse decodificador deverá possuir apenas **uma porta de entrada de 4 bits**, e apenas **uma porta de saída de 7 bits**.

Tabela de decodificação binário para 7-segmentos

Entrada	Saída <i>6543210</i>	Display
0000	1000000	
0001	1111001	
0010	0100100	
0011	0110000	
0100	0011001	
0101	0010010	
0110	0000010	
0111	1111000	
1000	0000000	
...	...	9, A, b, C, d
1110	0000110	
1111	0001110	

Resumo da tarefa a ser realizada

1. Implementar o decodificador “binário para 7-segmentos” (slides 19 e 38).
2. Esse novo componente será um **decodificador genérico**, ou seja, poderá ser utilizado em qualquer projeto que precise de um decodificador com a tabela verdade do slide 38. Assim, não deverá ter nenhum “ajuste especial” para funcionamento com os demais componentes da calculadora. Deverá possuir a entrada de 4 bits e a saída de 7 bits definida no slide 38.
3. Criar um novo projeto denominado **top_calc** (esse é o nome da *entity* do arquivo “topo” – slide 35), e utilizar os componentes VHDL dos slides 29 a 33 para implementação da calculadora.
4. Editar o componente **top_calc** do slide 35, e incluir a declaração do novo componente decodificador (usando **component**).
5. Verificar o funcionamento da calculadora no simulador e no kit FPGA.

Animação do **PORT MAP**

begin

end topo_stru; -- END da architecture


top_calc

Animação do **PORT MAP** – C1

begin

```
L1: C1 port map (SW(3 downto 0),  
SW(7 downto 4), F1);
```
 
```
end topo_stru; -- END da architecture
```




Animação do **PORT MAP** – C2

begin

L1: C1 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F1**);

L2: C2 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F2**);

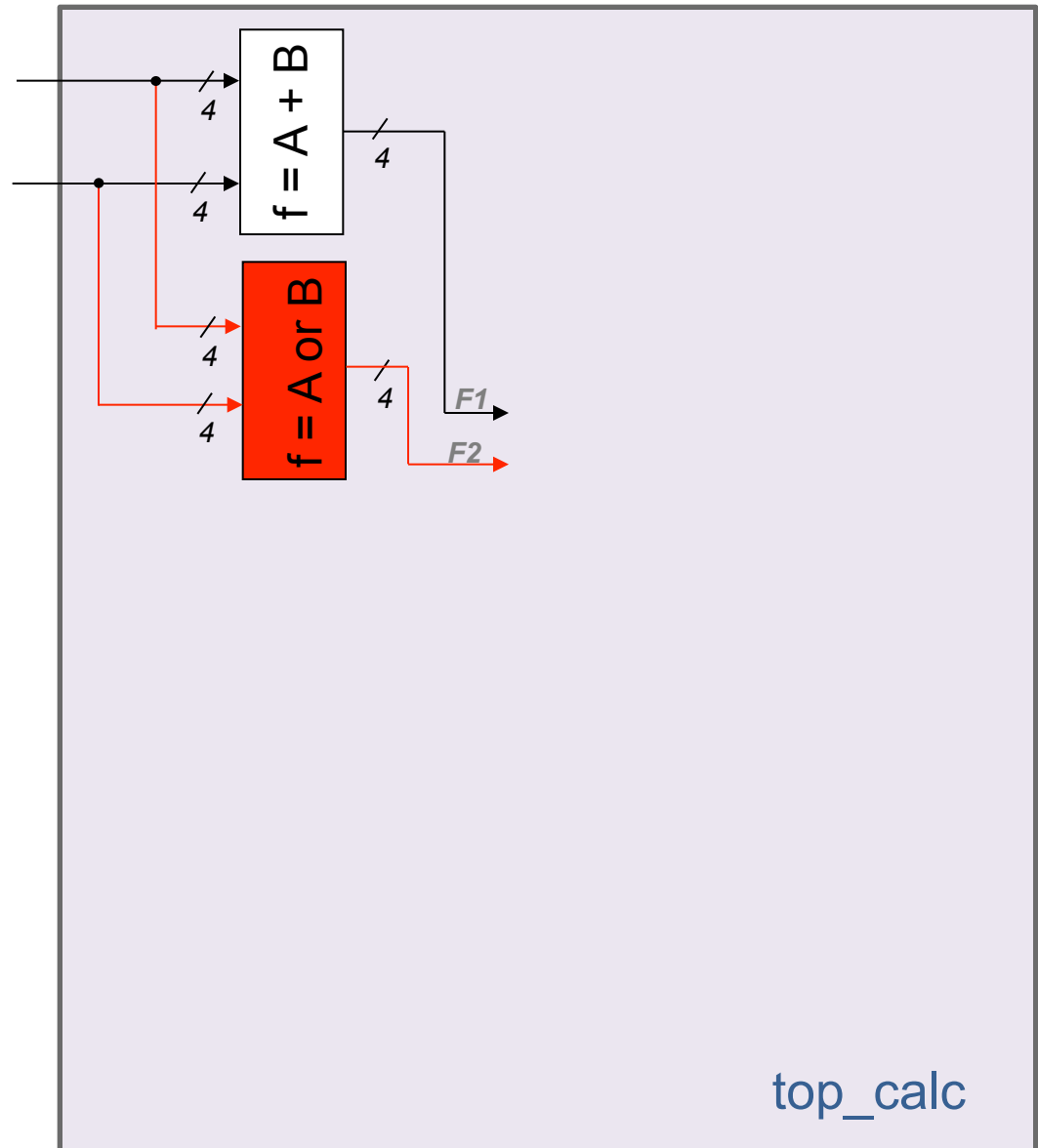end topo_stru; -- **END da architecture**



Animação do **PORT MAP** – C3


begin

L1: C1 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F1**);

L2: C2 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F2**);

L3: C3 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F3**);

end topo_stru; -- END da architecture

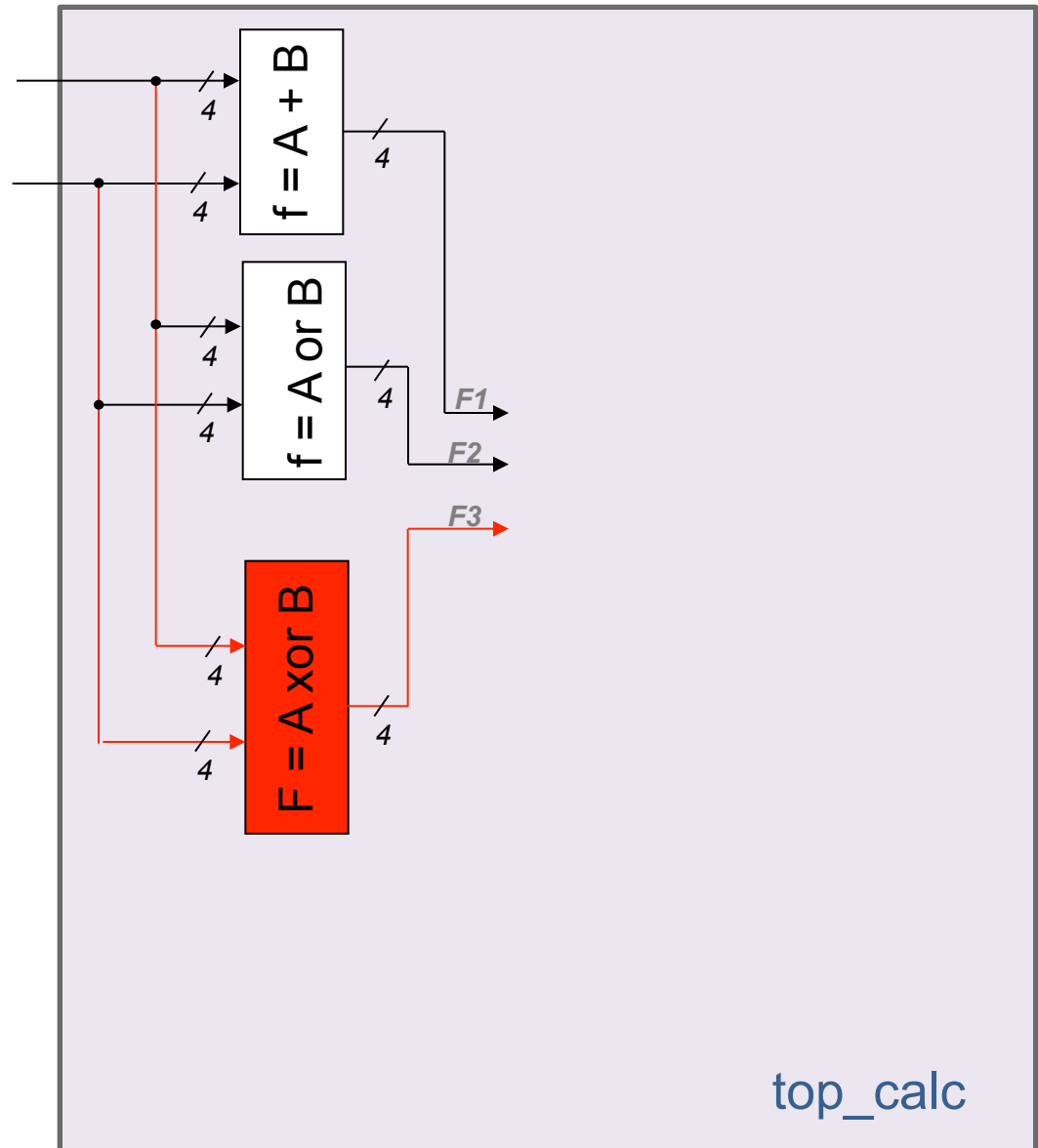

Animação do **PORT MAP** – C4

begin


L1: C1 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F1**);

L2: C2 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F2**);

L3: C3 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F3**);

L4: C4 port map (**SW**(3 downto 0), **F4**);

end topo_stru; -- END da architecture

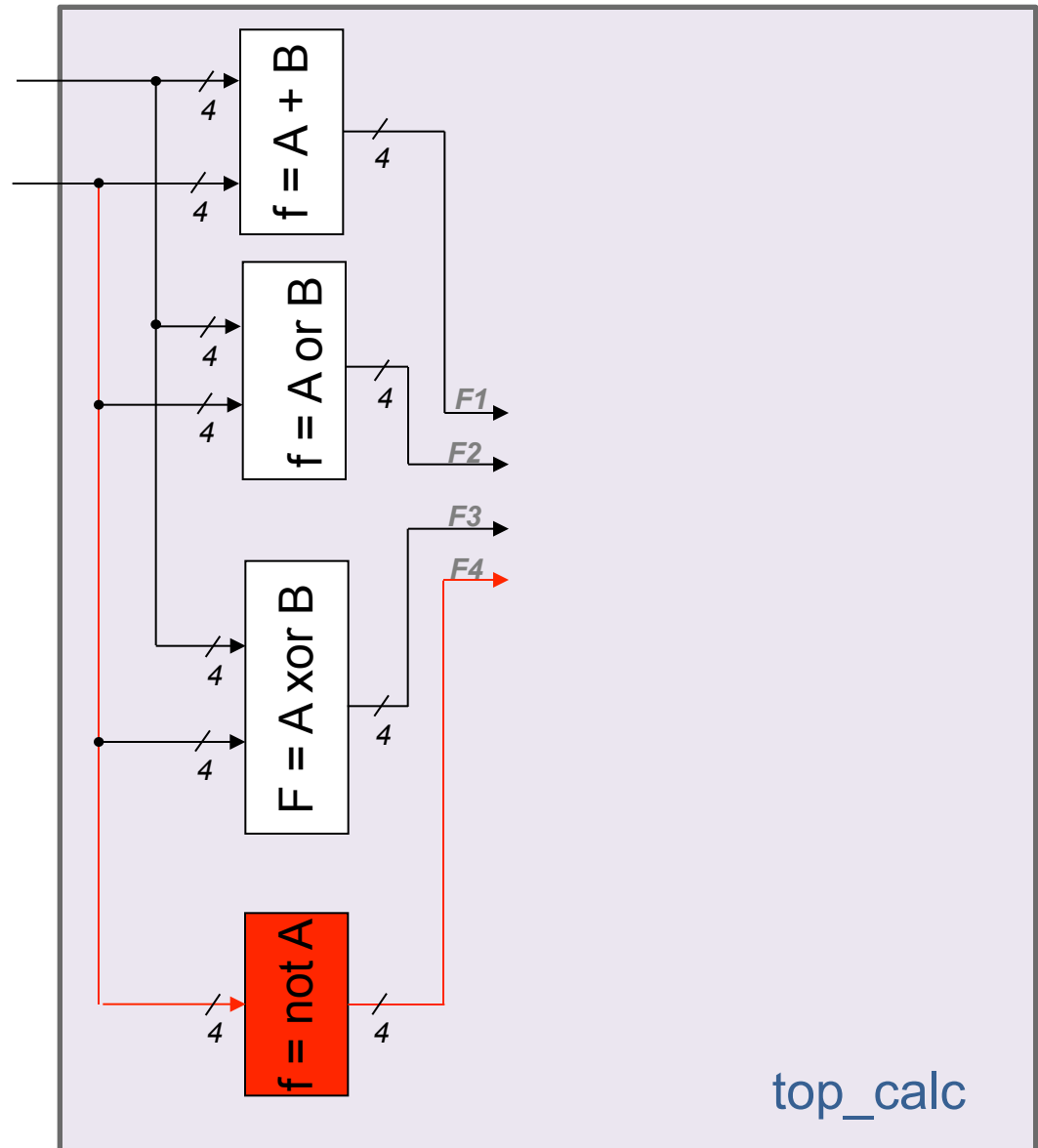

Animação do **PORT MAP** – mux4x1

begin

L1: C1 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F1**);


L2: C2 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F2**);

L3: C3 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F3**);

L4: C4 port map (**SW**(3 downto 0), **F4**);

L5: mux4x1 port map (**F1**, **F2**, **F3**, **F4**,
SW(9 downto 8), **F**);

end topo_stru; -- END da architecture

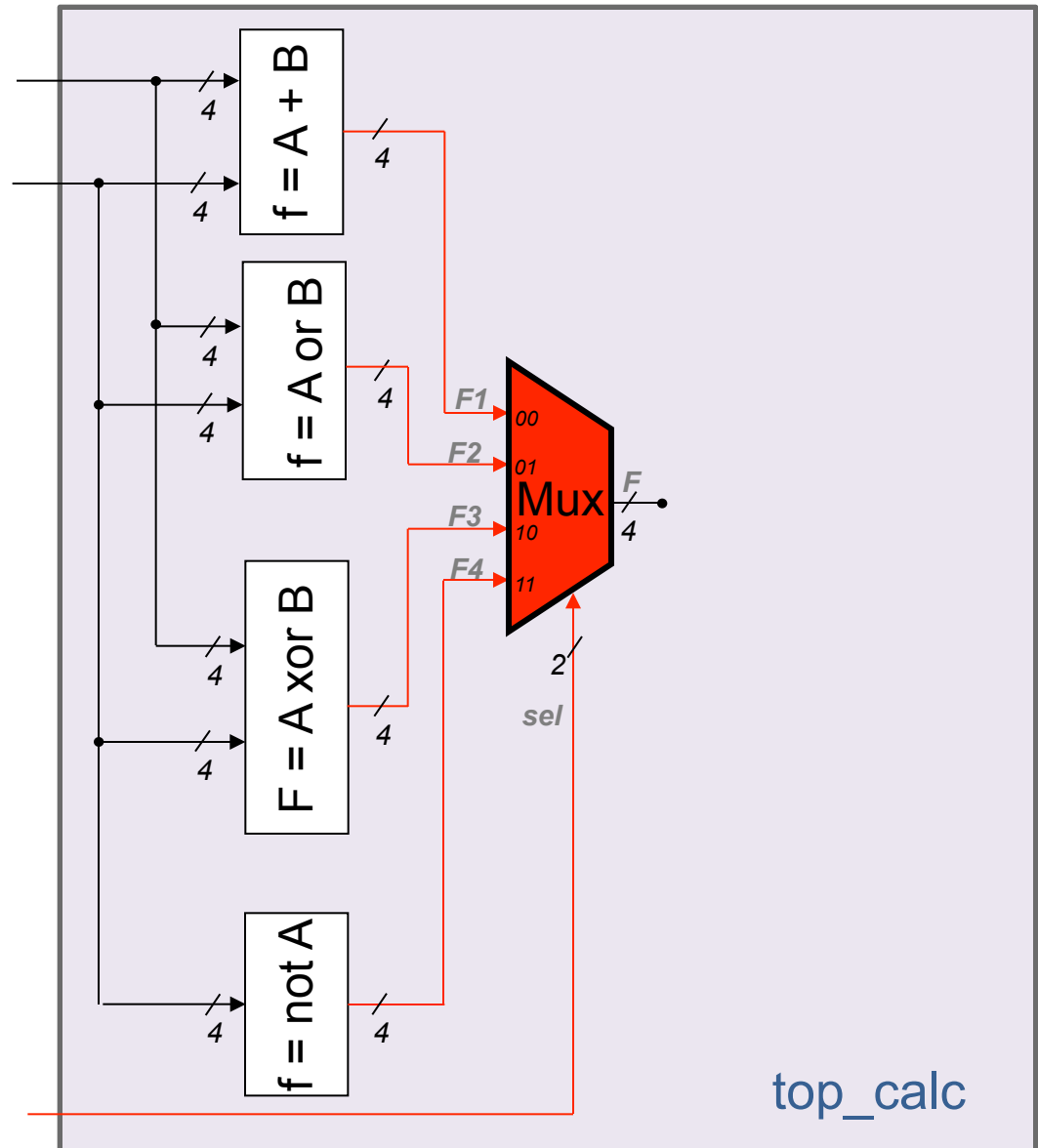

Animação do **PORT MAP** – Decod7seg

begin

L1: C1 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F1**);

L2: C2 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(7 downto 4), **F2**);


L3: C3 port map (**SW**(3 downto 0),
SW(9 downto 4), **F3**);

L4: C4 port map (**SW**(3 downto 0), **F4**);

L5: mux4x1 port map (**F1**, **F2**, **F3**, **F4**,
SW(9 downto 8), **F**);

L6: Decod7seg port map (**F**, **HEX0**);

end topo_stru; -- END da architecture

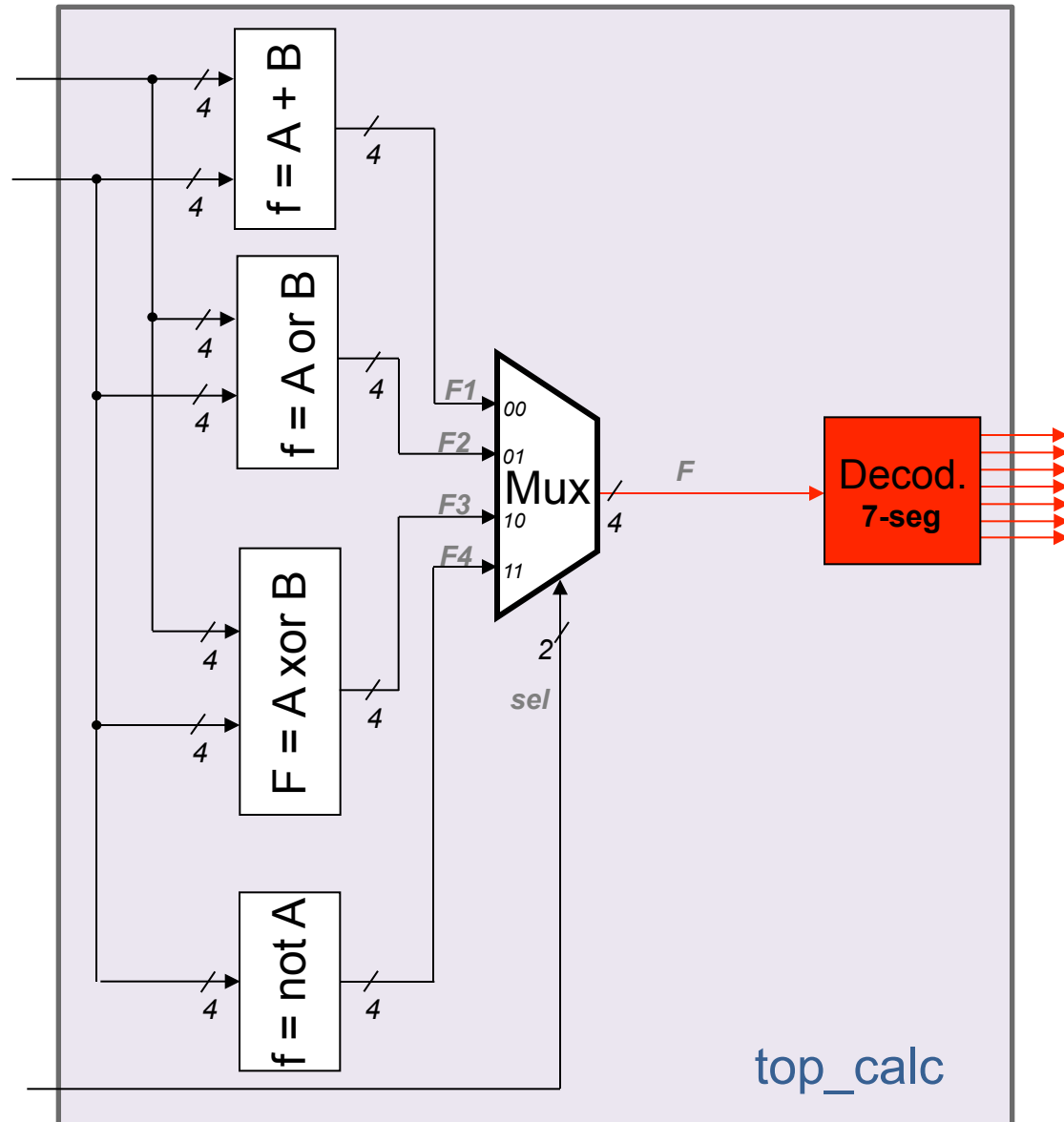

Animação do PORT MAP

begin

L1: C1 port map (SW(3 downto 0),
SW(7 downto 4), F1);

L2: C2 port map (SW(3 downto 0),
SW(7 downto 4), F2);

L3: C3 port map (SW(3 downto 0),
SW(9 downto 8), F3);


L4: C4 port map (SW(3 downto 0), F4);

L5: mux4x1 port map (F1, F2, F3, F4,
SW(9 downto 8), F);


L6: Decod7seg port map (F, HEX0);

LEDR(3 downto 0) <= F;

end topo_stru; -- END da architecture

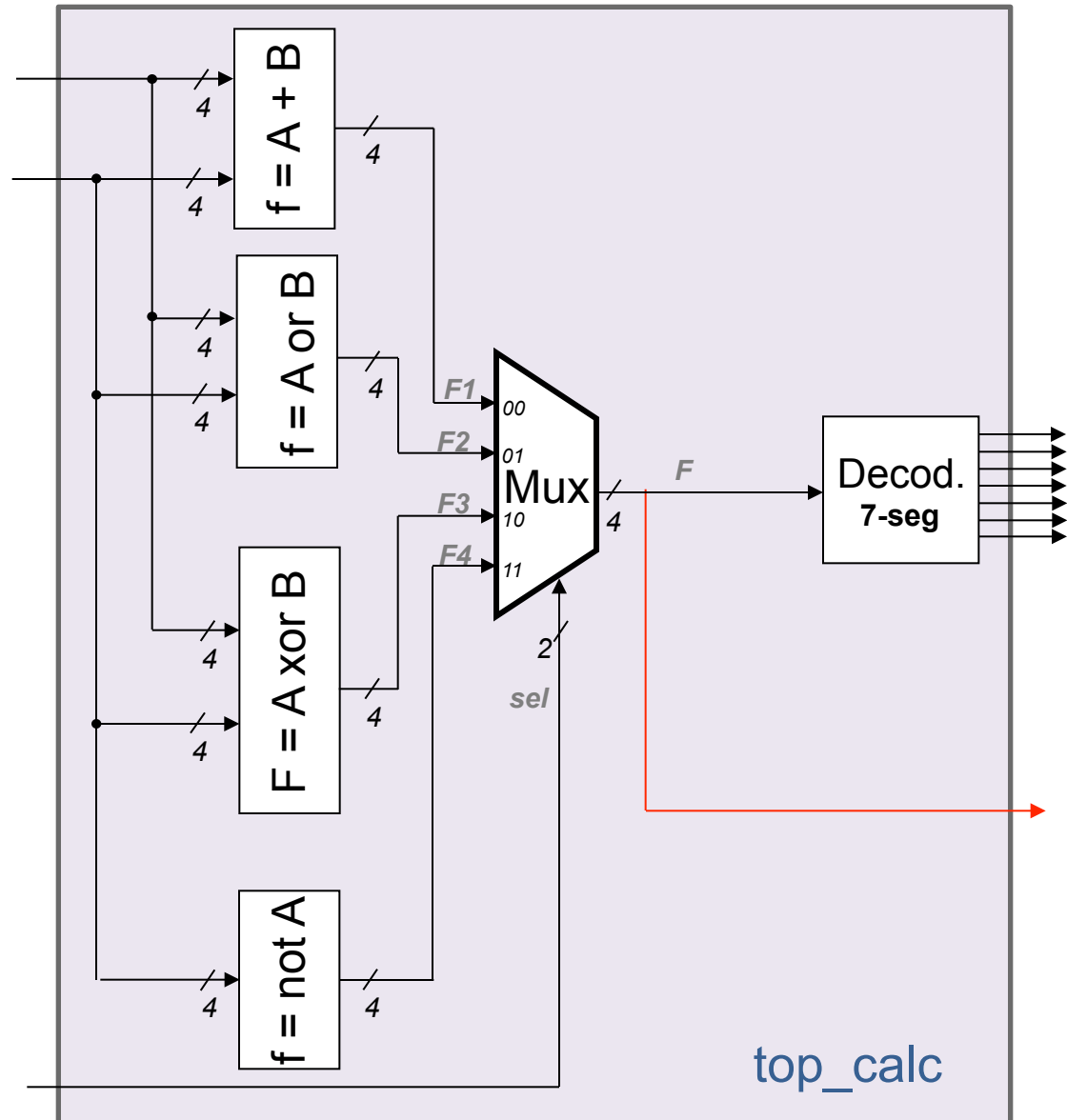

Mini-calculadora de 4 bits

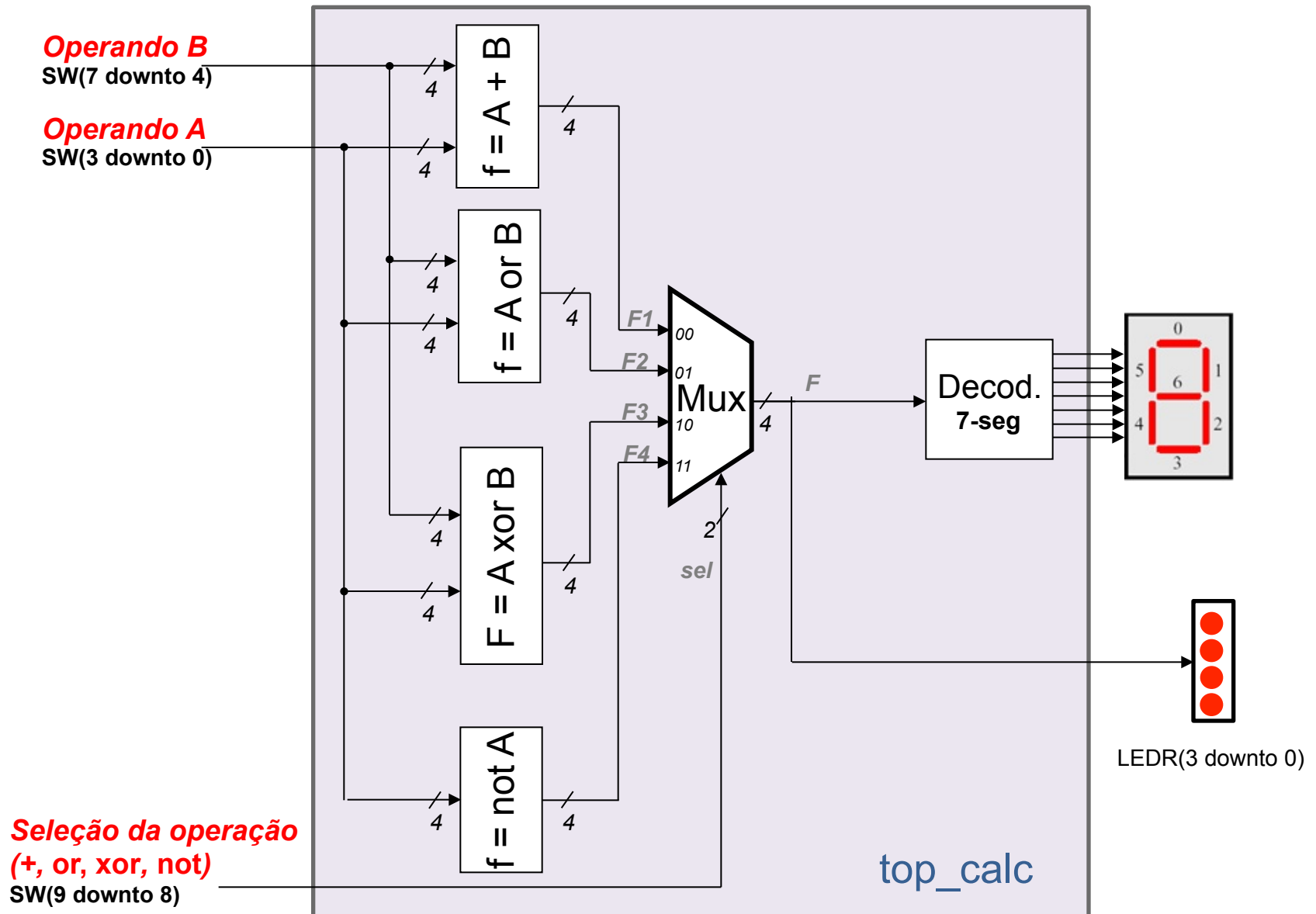

Simulação

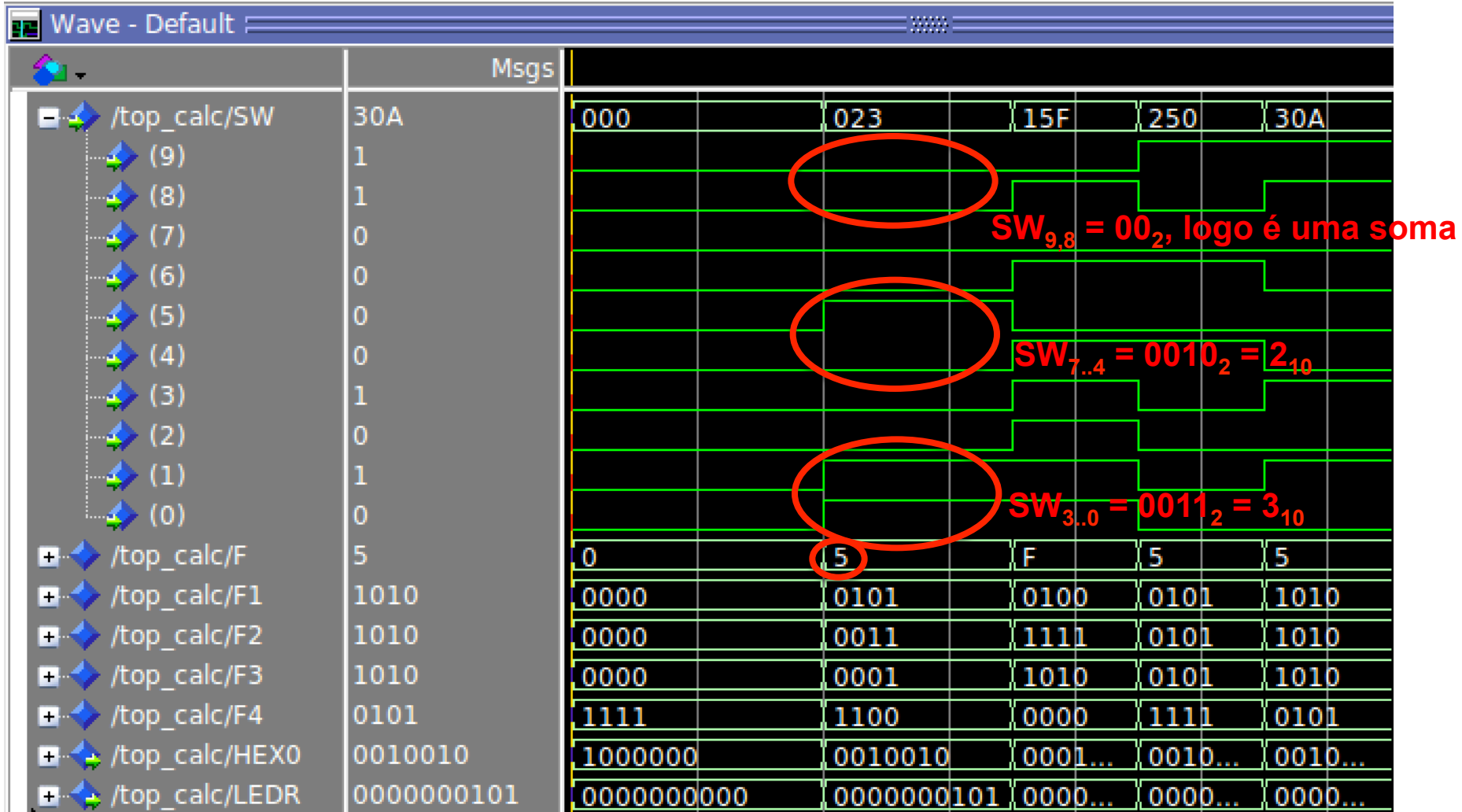


Tabela verdade

Entradas		Saídas					
SW _{7..0} B A		SW _{9..8} Seleção	$F1 = A + B$ $F2 = A \text{ or } B$ $F3 = A \text{ xor } B$ $F4 = \text{not } A$	Simulação HEX0	Simulação LEDR _{6..0}	FPGA HEX0	FPGA LEDR _{3..0}
0	0	00	F1 =				
2	3	00	F1 =				
5	A	01	F2 =				
5	F	01	F2 =				
5	0	10	F3 =				
5	A	10	F3 =				
0	A	11	F4 =				
F	5	11	F4 =				