



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica



“Circuitos e Técnicas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@ufsc.br

Florianópolis, agosto de 2015.


Objetivos do laboratório

1. Entender o conceito de máquinas de estados (FSM).
2. Entender o conceito de circuito sequencial controlando o fluxo de atividades de circuito combinacional.
3. Entender o processo de síntese de FSMs em VHDL.
4. Entender o funcionamento de contadores.
5. Estudo de caso: projeto e implementação em VHDL de um contador baseado em máquinas de estados.

“Síntese de máquinas de estado (FSM)”

Finite State Machine (FSM)

 - Sistemas computacionais, normalmente, são compostos por um módulo de “controle” e um módulo para “execução das operações”.




Finite State Machine (FSM)

- O “controlador” é responsável por coordenar a sequência de atividades a ser realizada em um determinado processo (ou sistema)
- Em sistemas digitais são utilizados “circuitos sequenciais” na geração de sinais de controle
- Um circuito sequencial transita por uma série de estados e, a cada estado (a cada momento), poderá fornecer uma determinada saída
- As saídas são utilizadas no controle da execução de atividades em um processo
- A lógica sequencial utilizada na implementação de uma FSM possui um número “finito” de estados.

Finite State Machine (FSM)

Modelo de comportamento composto por:

- Estados
- Transições
- Ações

 

Estado

Armazena informação sobre o passado refletindo as modificações das entradas do início até o presente momento

Transição

Indica uma troca de estado e é descrita por uma condição que habilita a modificação de estado

Ação

Descrição da atividade que deve ser executada em um determinado instante

Tarefa a ser realizada na aula prática


Solução I – FSM estrutural

Solução II – FSM comportamental

Solução I: FSM estrutural

Solução I: Estrutura da FSM

- Dois módulos:
 - Armazenamento do “estado atual”; e
 - Cálculo da “saída” e do “próximo estado”

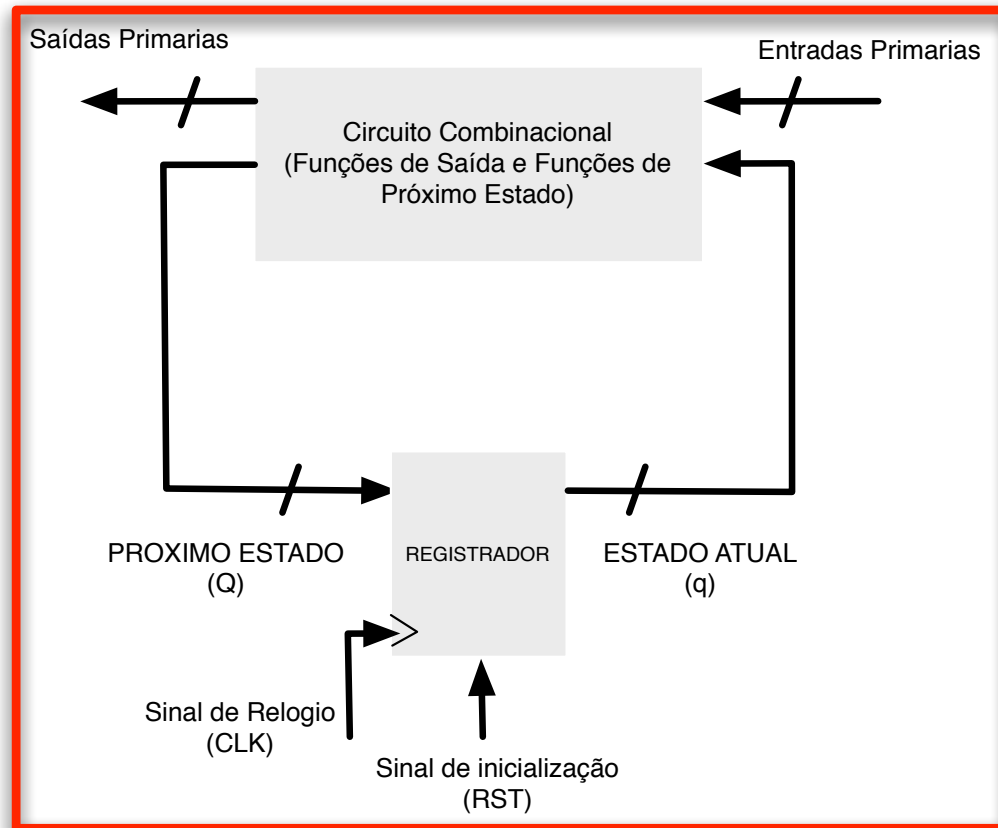

Solução I: Estrutura da FSM

- Armazenamento do “estado atual”
 - Registrador construído a partir de flip-flops
- Cálculo da “saída” e do “próximo estado”
 - Circuito combinacional; ou
 - Tabela verdade da lógica de saída e da lógica de próximo estado armazenada em uma memória (ROM, Flash, RAM, ...)

Primeira tarefa a ser realizada: Solução I



- Implementar uma FSM em VHDL, a partir da metodologia apresentada nas aulas teóricas, para geração dos caracteres 'A' a 'E' da tabela ASCII (<http://ascitable.com>), apresentando os caracteres (em binário) nos LEDs vermelhos (LEDR).
- FSM com *reset* assíncrono, usando o botão KEY(0) para inicializar um contador com o valor do primeiro caractere a ser gerado ('A' = 41H).
- Usar KEY(1) como relógio manual, para avançar para o próximo estado, gerando assim o próximo caractere da tabela ASCII.
- Ao atingir o último caractere da tabela ASCII, a FSM deverá voltar ao início da sequência, gerando novamente o caractere 'A'.

Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char
0	0	0	0	[NULL]	48	30	110000	60	0	96	60	1100000	140	`
1	1	1	1	[START OF HEADING]	49	31	110001	61	1	97	61	1100001	141	a
2	2	10	2	[START OF TEXT]	50	32	110010	62	2	98	62	1100010	142	b
3	3	11	3	[END OF TEXT]	51	33	110011	63	3	99	63	1100011	143	c
4	4	100	4	[END OF TRANSMISSION]	52	34	110100	64	4	100	64	1100100	144	d
5	5	101	5	[ENQUIRY]	53	35	110101	65	5	101	65	1100101	145	e
6	6	110	6	[ACKNOWLEDGE]	54	36	110110	66	6	102	66	1100110	146	f
7	7	111	7	[BELL]	55	37	110111	67	7	103	67	1100111	147	g
8	8	1000	10	[BACKSPACE]	56	38	111000	70	8	104	68	1101000	150	h
9	9	1001	11	[HORIZONTAL TAB]	57	39	111001	71	9	105	69	1101001	151	i
10	A	1010	12	[LINE FEED]	58	3A	111010	72	:	106	6A	1101010	152	j
11	B	1011	13	[VERTICAL TAB]	59	3B	111011	73	;	107	6B	1101011	153	k
12	C	1100	14	[FORM FEED]	60	3C	111100	74	<	108	6C	1101100	154	l
13	D	1101	15	[CARRIAGE RETURN]	61	3D	111101	75	=	109	6D	1101101	155	m
14	E	1110	16	[SHIFT OUT]	62	3E	111110	76	>	110	6E	1101110	156	n
15	F	1111	17	[SHIFT IN]	63	3F	111111	77	?	111	6F	1101111	157	o
16	10	10000	20	[DATA LINK ESCAPE]	64	40	1000000	100	@	112	70	1110000	160	p
17	11	10001	21	[DEVICE CONTROL 1]	65	41	1000001	101	A	113	71	1110001	161	q
18	12	10010	22	[DEVICE CONTROL 2]	66	42	1000010	102	B	114	72	1110010	162	r
19	13	10011	23	[DEVICE CONTROL 3]	67	43	1000011	103	C	115	73	1110011	163	s
20	14	10100	24	[DEVICE CONTROL 4]	68	44	1000100	104	D	116	74	1110100	164	t
21	15	10101	25	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	69	45	1000101	105	E	117	75	1110101	165	u
22	16	10110	26	[SYNCHRONOUS IDLE]	70	46	1000110	106	F	118	76	1110110	166	v
23	17	10111	27	[ENG OF TRANS. BLOCK]	71	47	1000111	107	G	119	77	1110111	167	w
24	18	11000	30	[CANCEL]	72	48	1001000	110	H	120	78	1111000	170	x
25	19	11001	31	[END OF MEDIUM]	73	49	1001001	111	I	121	79	1111001	171	y
26	1A	11010	32	[SUBSTITUTE]	74	4A	1001010	112	J	122	7A	1111010	172	z
27	1B	11011	33	[ESCAPE]	75	4B	1001011	113	K	123	7B	1111011	173	{
28	1C	11100	34	[FILE SEPARATOR]	76	4C	1001100	114	L	124	7C	1111100	174	
29	1D	11101	35	[GROUP SEPARATOR]	77	4D	1001101	115	M	125	7D	1111101	175	}
30	1E	11110	36	[RECORD SEPARATOR]	78	4E	1001110	116	N	126	7E	1111110	176	~
31	1F	11111	37	[UNIT SEPARATOR]	79	4F	1001111	117	O	127	7F	1111111	177	[DEL]
32	20	100000	40	[SPACE]	80	50	1010000	120	P					
33	21	100001	41	!	81	51	1010001	121	Q					
34	22	100010	42	"	82	52	1010010	122	R					
35	23	100011	43	#	83	53	1010011	123	S					
36	24	100100	44	\$	84	54	1010100	124	T					
37	25	100101	45	%	85	55	1010101	125	U					
38	26	100110	46	&	86	56	1010110	126	V					
39	27	100111	47	'	87	57	1010111	127	W					
40	28	101000	50	(88	58	1011000	130	X					
41	29	101001	51)	89	59	1011001	131	Y					
42	2A	101010	52	*	90	5A	1011010	132	Z					
43	2B	101011	53	+	91	5B	1011011	133	[
44	2C	101100	54	,	92	5C	1011100	134	\					
45	2D	101101	55	-	93	5D	1011101	135]					
46	2E	101110	56	.	94	5E	1011110	136	^					
47	2F	101111	57	/	95	5F	1011111	137	_					

asciitable.com

Solução I - Abordagem Estrutural

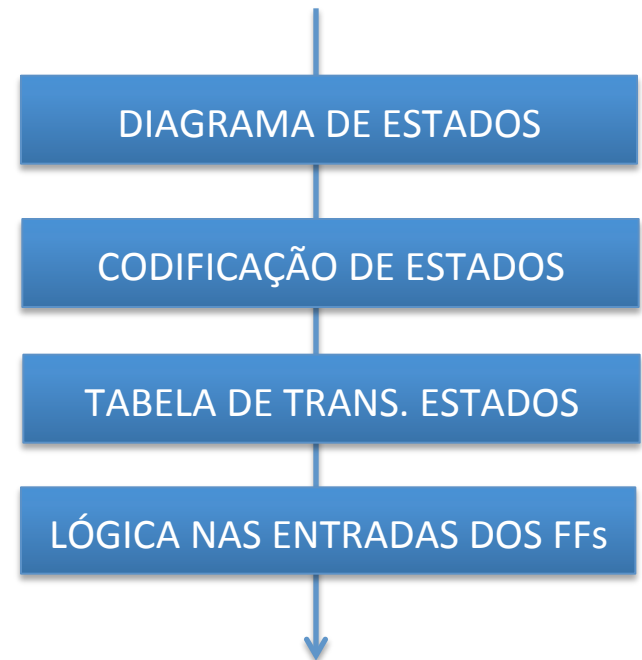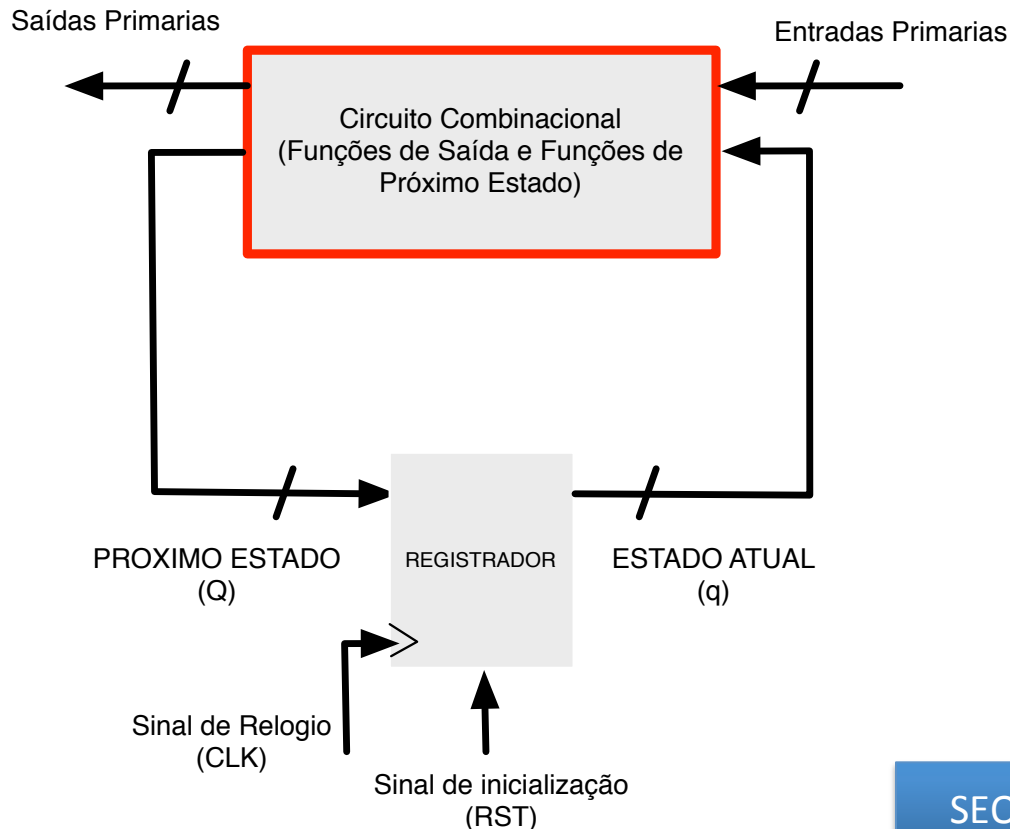Determinação “manual” do circuito combinacional (lógica) para geração da saída e próximo estado.



SEQUENCIADOR: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 → ...

Solução I: Diagrama de estados e codificação de estados

 


Diagrama de estados

ESTADOS	q_3	q_2	q_1	q_0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1

Tabela de codificação de estados

Solução I: Tabela de transição de estados e lógica nas entradas dos FFs

Tarefa a ser realizada:

1.- Preencher a tabela de transição de estados

2.- Obter a lógica nas entradas dos FFs tipo D (D_1 e D_0).

Tabela de transição de estados

Entradas				Saídas							
Estado Atual				Próximo Estado				Reg. de estado			
q3	q2	q1	q0	Q3	Q2	Q1	Q0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1		
0	1	0	0	0	1			0	1		
0	1	0	1	0	0			0	0		

Lógica nas estradas dos FFs (tipo D)


$$D3 = 0$$

$$D2 = \overline{q_3} \overline{q_2} q_1 q_0 + \overline{q_3} q_2 \overline{q_1} \overline{q_0}$$

$$D1 = ?$$

$$D0 = ?$$

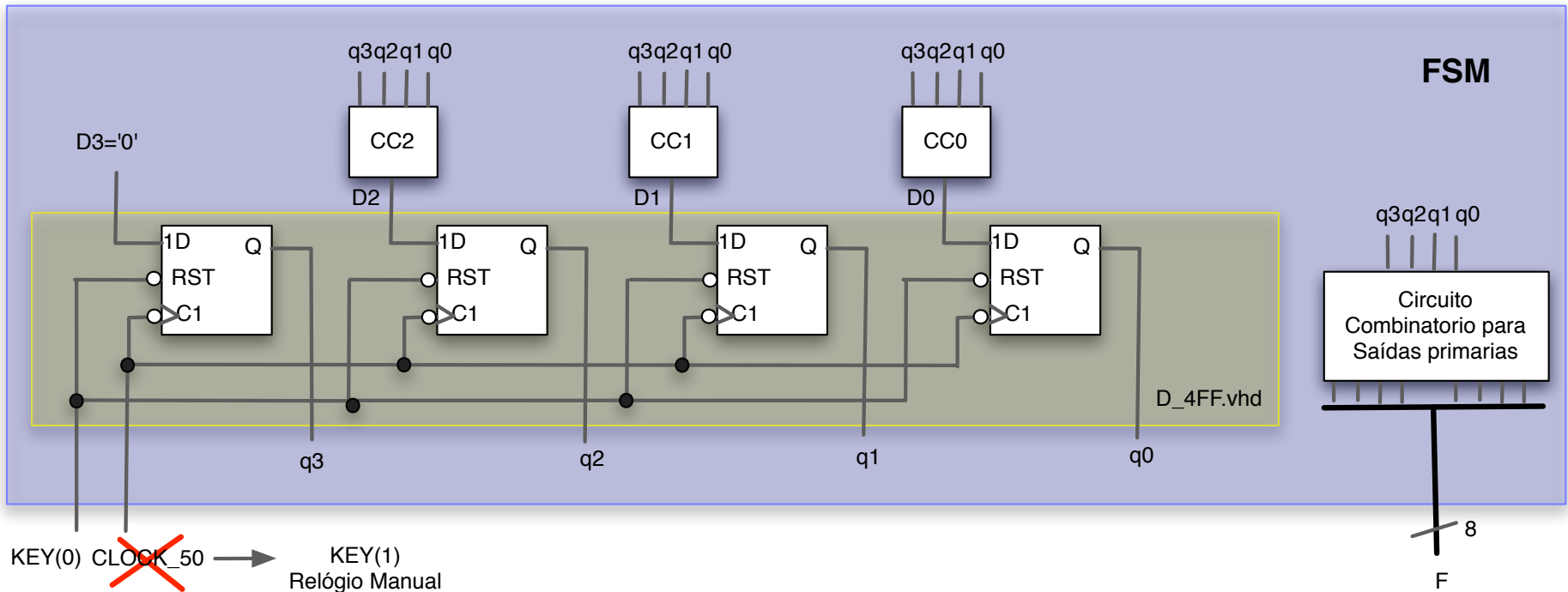Solução I: Diagrama de blocos do circuito a ser implementado



Tarefa a ser realizada:

1. Completar o código VHDL do slide 17 com a lógica obtida para as entradas D_1 e D_0 (ver slide 15);
2. Criar um componente D_4FF.vhd com o VHDL do registrador de 4 bits do lab. 6 (ver slide 14 do lab. 6), porém sensível à borda de descida.
3. Criar o sinal de 8 bits a partir das saídas dos FFDs e o valor $4_{(\text{Hex})}$ requerido para o primeiro caractere da contagem.

Solução I: Código VHDL da hierarquia superior “topo”

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity topo is
port (KEY : IN std_logic_vector(1 downto 0);
      HEX0: out std_logic_vector(6 downto 0);
      HEX1: out std_logic_vector(6 downto 0);
      LEDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
);
end topo;

architecture topo_estru of topo is
  signal D, q: std_logic_vector(3 downto 0);
  signal F: std_logic_vector (7 downto 0);

  component D_4FF
  port (
    CLK, RST: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end component;

  component decod7seg
  port (
    C: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Y: out std_logic_vector(6 downto 0)
  );
end component;
```

```
begin

  -- Inicio da FSM --
  D(3) <= '0';
  D(2) <= (not(q(3)) and not(q(2)) and q(1) and q(0)) or
  (not(q(3)) and q(2) and not(q(1)) and not(q(0)));
  D(1) <= -- A preencher
  D(0) <= -- A preencher

  L0: D_4FF port map (KEY(1), KEY(0), D(3 downto 0), q(3 downto 0));
  F <= -- A preencher
  -- Fim da FSM --


  LEDR <= F;
  L2: decod7seg port map (F(7 downto 4), HEX1);
  L3: decod7seg port map (F(3 downto 0), HEX0);

end topo_estru;
```

Solução I: Diagrama de blocos do circuito a ser implementado

“Uso dos displays de 7-segmentos como saída”

1. Incluir o componente *Decod7seg* dos labs anteriores;
2. Criar um sinal *F* no topo;
3. Criar duas instâncias do decodificador (com port map);
4. Usar o novo sinal interno *F* para conectar a saída da FSM (Contagem) com as entradas dos decodificadores (usando port map);
5. Conectar o sinal *F* ao LEDR:
`LEDR <= F.`

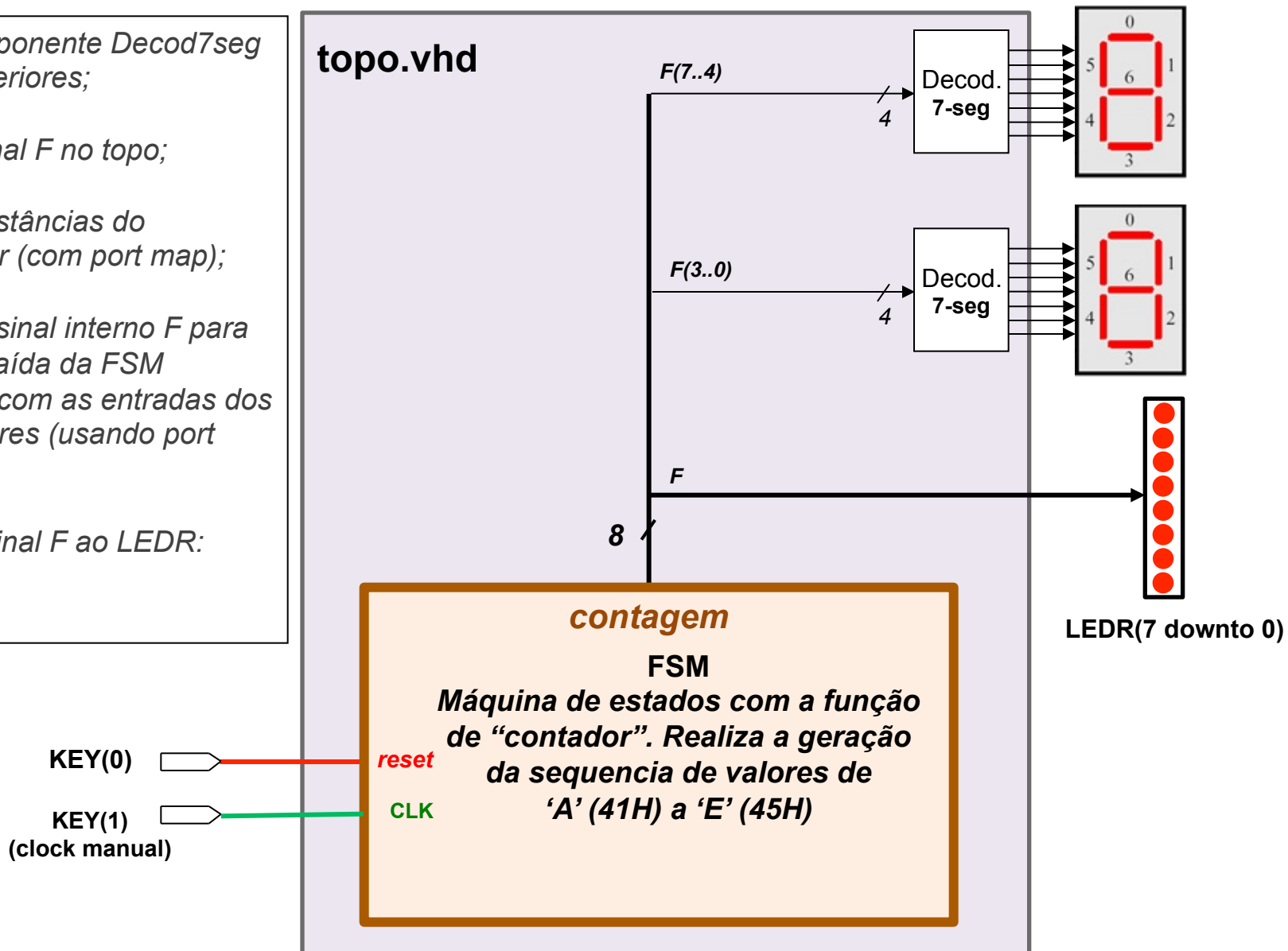

Solução II: FSM comportamental

Solução II: Uso de VHDL para descrever uma FSM

VHDL
1 proc

Máquina de estados – 1 processo

```
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture B of MOORE is
```

```
type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
signal EA: STATES;
```

```
begin
```

```
process(clock, reset)
```

```
begin
```

```
if reset= '1' then
```

```
EA <= S0;
```

```
elsif clock'event and clock='1' then
```

```
case EA is
```

```
when S0 => Z <= '0';
```

```
when S1 => Z <= '1';
```

```
when S2 => Z <= '1';
```

```
when S3 => Z <= '0';
```

```
if X='0' then EA <=S0; else EA <= S2; end if;
```

```
if X='0' then EA <=S0; else EA <= S2; end if;
```

```
if X='0' then EA <=S2; else EA <= S3; end if;
```


```
if X='0' then EA <=S3; else EA <= S1; end if;
```

```
end case;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
end B;
```

 

- EA: mesmo comportamento
- Saída Z ficará defasada 1 ciclo de clock

Solução II: Uso de VHDL para descrever uma FSM


VHDL
1 proc

Máquina de estados – 1 processo

```
process(clock, reset)
begin
  if reset= '1' then
    EA <= S0;
  elsif clock'event and clock='1' then
    case EA is
      when S0 =>    Z <= '0';
                   if X='0' then
                     EA <=S0;
                   else
                     EA <= S2;
                   end if;
      when S1 =>    Z <= '1';
                   if X='0' then
                     ...
                   end case;
    end case;
  end if;
end process;
```

Solução II - Abordagem Comportamental

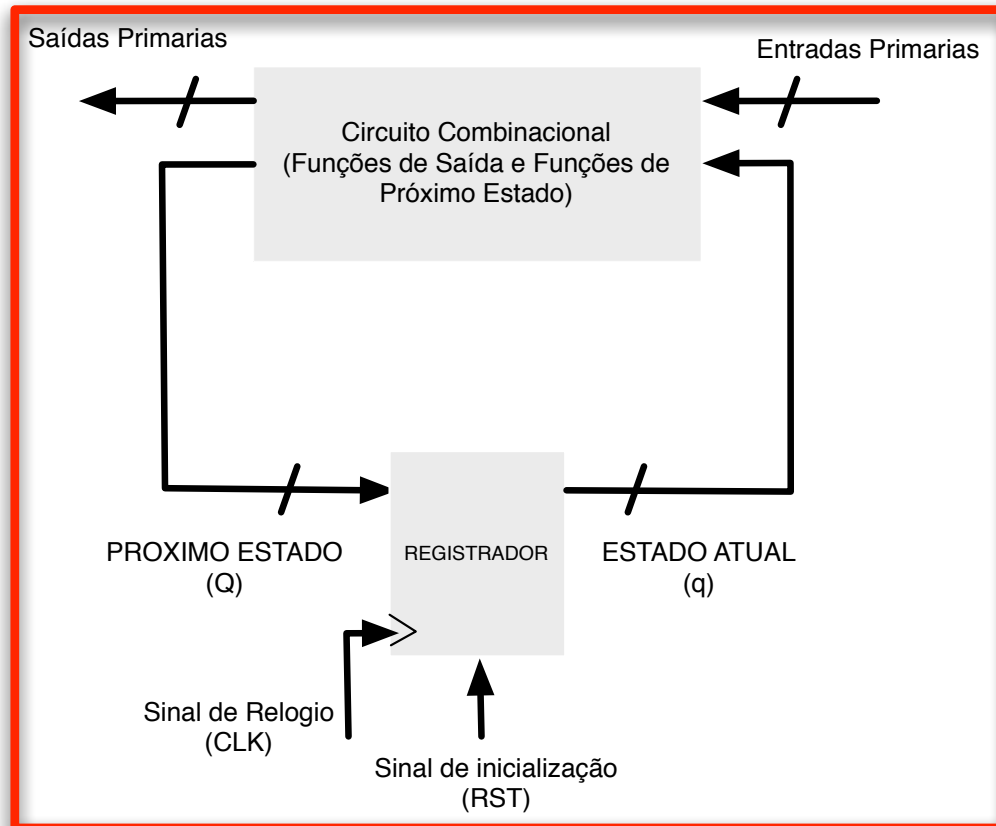A ferramenta de síntese (do Quartus II) realiza a geração automática de toda lógica necessária.



Segunda tarefa a ser realizada: Solução II

- Implementar uma FSM em VHDL usando *process*, para geração dos caracteres 'A' a 'E' da tabela ASCII (<http://asciitable.com>), apresentando os caracteres (em binário) nos LEDs vermelhos (LEDR).
- FSM com *reset* assíncrono, usando o botão KEY(0) para inicializar um contador com o valor do primeiro caractere a ser gerado ('A' = 41H).
- Usar um botão, KEY(1), por exemplo, para avançar para o próximo estado, gerando assim o próximo caractere da tabela ASCII.
- Ao atingir o caractere 'E' da tabela ASCII, ou seja, 45H, a FSM deverá voltar ao início da sequência, gerando novamente o caractere 'A'.

Solução II

Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 1: Descrever o sistema da forma mais completa possível (requisitos);

PASSO 2: Preparar uma representação gráfica da FSM, refinando/redesenhando quando necessário;

PASSO 3: Criar uma tabela de transição de estados para a FSM, listando as entradas e as saídas, incluindo todos os estados (atual e próximo);

PASSO 4: Descrever em VHDL o comportamento da FSM a partir do diagrama e da tabela de estados, conforme slides 11 a 12;

Em uma metodologia clássica de projeto de FSM em sistemas digitais, mais passos são necessários, como apresentado na solução 1.

Solução II

Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 1: Descrever o sistema da forma mais completa possível (requisitos).


Exemplo de descrição da FSM:

- No estado inicial, a FSM fornecerá a saída “01000001” (ou 41 em hexadecimal = “A” em ASCII)
- Haverá uma mudança de estado quando o pino clock sofrer uma transição (borda de descida)
- A transição de 1 para 0 no clock (KEY(1) pressionada), causará o incremento do valor de saída
- O último estado da FSM fornecerá a saída com o caractere “E” em ASCII (45 em hexadecimal)
- Após o último estado, a FSM deve retornar ao primeiro estado (apresentar saída “A”)
- A qualquer instante, quando o botão de reset for pressionado, a FSM também deverá retornar para o estado inicial, apresentando a saída “A” em ASCII.

Solução II

Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

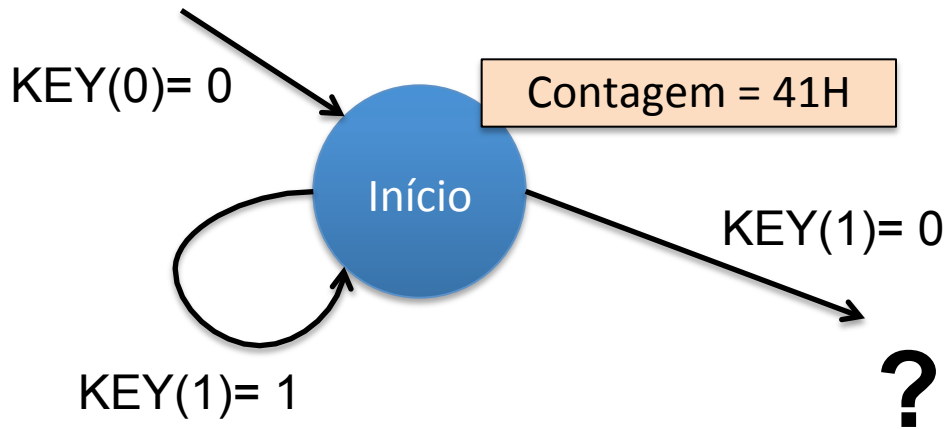Passo 2: Preparar uma representação gráfica da FSM, redesenhando quando necessário.



Inputs:

- Reset - KEY(0)
- Clock – KEY(1)

Output:

- Contagem

Quem é o próximo estado?
Qual a saída do próximo estado?
Quantos estados serão necessários?

Completar o diagrama de estados!

Solução II

Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 3: Escrever a tabela de transição de estados para a FSM, listando entradas e saídas, incluindo todos os estados (atual e próximo).

ENTRADAS			SAÍDAS	
KEY(0) (Reset)	KEY(1) (Clock)	EA	PE	Contagem
0	X	Inicio	Inicio	41H
1	0	Inicio	S2	42H
1	1	Inicio		
1	0	S2	S3	43H
1	1	S2	S2	42H
1	0	S3		
1				
1				
1				
1		S5		
1		S5		

EA – Estado Atual

PE – Próximo Estado

Solução II

Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 4: Descrever em VHDL o comportamento da FSM a partir do diagrama e da tabela de estados, conforme slides 26 e 27.

```
entity FSM_Conta is
    contagem: out std_logic_vector(7 downto 0);
    clock: in std_logic;
    reset: in std_logic);
end;
architecture bhv of FSM_Conta is
    type STATES is (Inicio, !!!!!completar com os estados que achar necessario!!!!);
    signal EA: STATES;
begin
    process(clock, reset)
    begin
        if reset= '0' then
            EA <= Inicio;
            contagem <= "01000001";
        elsif clock'event and clock='0' then
            case EA is
                when Inicio =>
                    contagem <= "01000001";
                    EA <= ?????;
                when ???? =>
                    contagem <= ?????????;
                    EA <= ?????;
                when ???? =>
            end case;
        end if;
    end process;
end bhv;
```

Solução II: Dicas

Usar **Topo.vhd** com componente FSM
(sem utilizar os displays de 7-segmentos)

```
entity Topo is
  port (
    LEDR: out std_logic_vector(7 downto 0);
    KEY: in std_logic_vector(1 downto 0)
  );
end Topo;
architecture topo_beh of Topo is
  component FSM_Conta -- Esse e' o componente FSM
  port (
    contagem: out std_logic_vector(7 downto 0);
    clock: in std_logic;
    reset: in std_logic
  );
  end component;
-- incluir component decodificador
begin

  L0: FSM_Conta port map ( LEDR, KEY(1), KEY(0) );
--incluir decodificador
end topo_beh;
```

Solução II: Diagrama de blocos do circuito a ser implementado

“Uso dos displays de 7-segmentos como saída”

1. Incluir o componente *Decod7seg* dos labs anteriores;
2. Criar um sinal *F* no topo;
3. Criar duas instâncias do decodificador (com port map);
4. Usar o novo sinal interno *F* para conectar a saída da FSM (Contagem) com as entradas dos decodificadores (usando port map);
5. Conectar o sinal *F* ao LEDR:
LEDR <= F.

