



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica



“Circuitos e Técnicas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@ufsc.br

Florianópolis, agosto de 2015.

Objetivos do laboratório

1. Entender o conceito de máquinas de estados (FSM).
2. Entender o conceito de circuito sequencial controlando o fluxo de atividades de circuito combinacional.
3. Entender o processo de síntese de FSMs em VHDL.
4. Entender o funcionamento de contadores.
5. Estudo de caso: projeto e implementação em VHDL de um contador baseado em máquinas de estados.

Síntese de FSMs

Uso de VHDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
process (clock, reset)
```

```
begin
```

```
if reset= '1' then
```

```
EA <= S0;
```

```
elsif clock'event and clock='1' then
```

```
EA <= PE ;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
process(clock, EA, X)
```

```
begin
```

```
if clock'event and clock='1' then
```

```
case EA is
```

```
when S0 =>
```

```
Z <= '0';
```

```
if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
when S1 =>
```

```
Z <= '1';
```

```
if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
when S2 =>
```

```
Z <= '1';
```

```
if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
when S3 =>
```

```
Z <= '0';
```


```
if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
end case;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
end A;
```

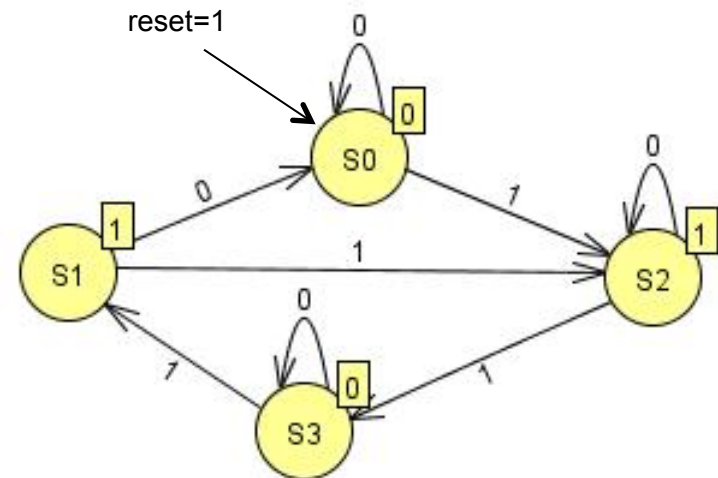

Uso de VHDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```

entity MOORE is  port(X, clock, reset : in std_logic;  Z: out std_logic);  end;

architecture A of MOORE is
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
  signal EA, PE : STATES;
begin
  process (clock, reset)
  begin
    if reset= '1' then
      EA <= S0;
    elsif clock'event and clock='1' then
      EA <= PE ;
    end if;
  end process;

  process(clock, EA, X)
  begin
    if clock'event and clock='1' then
      case EA is
        when S0 =>    Z <= '0';
                     if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
        when S1 =>    Z <= '1';
                     if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
        when S2 =>    Z <= '1';
                     if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
        when S3 =>    Z <= '0';
                     if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
      end case;
    end if;
  end process;
end A;

```

TIPO ENUMERADO
Sinais EA (estado atual) e PE (próximo estado)

Uso de VHDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
process (clock, reset)
```

```
begin
```

```
if reset= '1' then
```

```
EA <= S0;
```

```
elsif clock'event and clock='1' then
```

```
EA <= PE ;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

Registador que armazena o EA
em função do próximo estado

```
process(clock, EA, X)
```

```
begin
```

```
if clock'event and clock='1' then
```

```
case EA is
```

```
when S0 =>
```

```
Z <= '0';
```

```
if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
when S1 =>
```

```
Z <= '1';
```

```
if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
when S2 =>
```

```
Z <= '1';
```

```
if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
when S3 =>
```

```
Z <= '0';
```

```
if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
end case;
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
end A;
```

Uso de VHDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
  signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
  process (clock, reset)
```

```
  begin
```

```
    if reset= '1' then
```

```
      EA <= S0;
```

```
    elsif clock'event and clock='1' then
```

```
      EA <= PE ;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
  process(clock, EA, X)
```

```
  begin
```

```
    if clock'event and clock='1' then
```

```
      case EA is
```

```
        when S0 =>
```

```
          Z <= '0';
```

```
          if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
        when S1 =>
```

```
          Z <= '1';
```

```
          if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
        when S2 =>
```

```
          Z <= '1';
```

```
          if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
        when S3 =>
```

```
          Z <= '0';
```

```
          if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
      end case;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end A;
```

**Geração do PE e a saída Z
em função do EA e da entrada X
(observar a lista de sensibilidade)**

Uso de VHDL para descrever uma FSM


VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

Desenhe a máquina de estados conforme as transições especificadas:

```
process(clock, EA, X)
begin
  if clock'event and clock='1' then
    case EA is
      when S0 =>    Z <= '0';
                   if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
      when S1 =>    Z <= '1';
                   if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
      when S2 =>    Z <= '1';
                   if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
      when S3 =>    Z <= '0';
                   if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
    end case;
  end if;
end process;
```

**Esta é uma máquina Moore. A saída (Z) depende apenas do estado atual (S0, ...).
Em uma máquina de Mealy, a saída depende do estado E das entradas.**

Uso de VHDL para descrever uma FSM

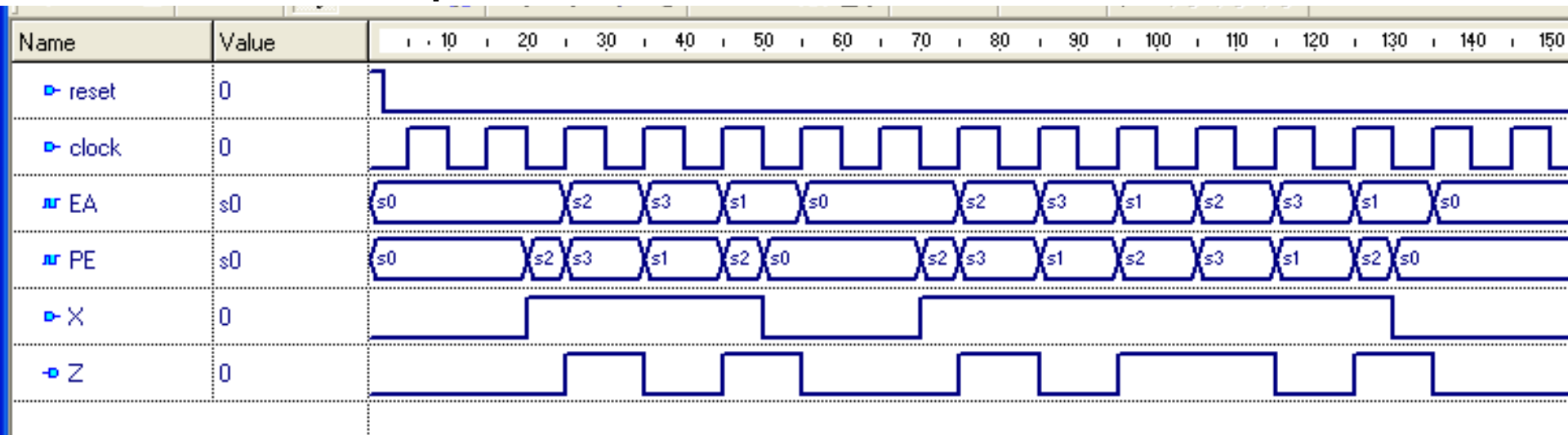


```

process(clock, EA, X)
begin
  if clock'event and clock='1' then
    case EA is
      when S0 => Z <= '0';
                if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
      when S1 => Z <= '1';
                if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
      when S2 => Z <= '1';
                if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
      when S3 => Z <= '0';
                if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
    end case;
  end if;
end process;


```

Uso de VHDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

 

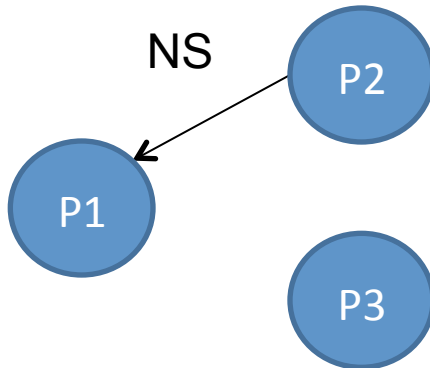- P1 define o estado atual, atualizando essa informação (CS) para P2 e P3.



- Com base nos valores dos sinais, P2 define o próximo estado, colocando essa informação no sinal NS sem, contudo, realizar a transição (será realizada por P1).
- Com base nos valores dos sinais (status) da FSM, P3 define novos valores para os sinais (do estado atual).

Uso de VHDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

P1 - Processo, sensível as transições do clock, que realiza a transição de estados na FSM, fazendo com que o estado atual (CS, Current State) receba o próximo estado (NS, Next State). Essa transição é sensível a borda de descida do clock.

```
P1: process (clk)
begin
    if clk'event and clk = '0' then
        if rst = '0' then
            CS <= S0;
        else
            CS <= NS;
        end if;
    end if;
end process;
```

Uso de VHDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

P2 – Realiza as alterações nos estados (define o próximo estado). Sensível a alterações nos sinais definidos na lista de sensibilidade. Controla os estados definindo o fluxo, ou seja, define qual será o valor do sinal NS a ser utilizado pelo processo P1 responsável por realizar as transições de estados. Comando "case CS is" seleciona o estado atual (Current State) e, conforme os sinais da FSM, um próximo estado é definido no sinal NS.

```
process( CS, X )
begin
  case CS is
    when S0 =>
      NS <= S1;
    when S1 =>
      if X = '1' then
        NS <= S2;
      else
        NS <= S1;
      end if;
    when S2 =>
      NS <= S1;
    when others =>
  end case;
end process;
```

Uso de VHDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

P3 – Realiza atribuições dos sinais em cada estado. Sinais são alterados na borda de subida, e os estados na borda de descida. São atribuídos todos os sinais, incluindo os sinais de saída e sinais internos do processo.

```
process (clk)
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        case CS is
            when S0 =>
                z <= '0'
            when S1 =>
                z <= '0'
            when S2 =>
                z <= '1';
            when others =>
        end case;
    end if;
end process;
```

Tarefa a ser realizada na aula prática

Tarefa

- Implementar uma FSM em VHDL **com 2 processos** para geração dos caracteres 'A' a 'Z' da tabela ASCII (<http://asciitable.com>), apresentando os caracteres (em binário) nos LEDs vermelhos (LEDR).
- FSM com *reset* assíncrono (usar botão KEY(0)) para inicializar um contador com o valor do primeiro caractere a ser gerado ('A' = 41H).
- A cada pulso do relógio de 50 MHz (borda de subida), a FSM deverá avançar para o próximo estado, incrementando assim o contador, e o próximo caractere da tabela ASCII deverá ser apresentado.
- A FSM deverá possuir um número reduzido de estados, número esse suficiente para incrementar o contador, e verificar se chegou ao final da contagem (caractere 'Z' = 5AH).
- Ao atingir o último caractere da tabela ASCII, a FSM deverá voltar ao início da sequência, gerando novamente o caracter 'A'.

Diagrama de blocos do circuito a ser implementado


1. Incluir o componente *Decod7seg* dos labs anteriores;

2. Criar um sinal *F* no topo;

3. Criar duas instâncias do decodificador (com port map);

4. Usar o novo sinal interno *F* para conectar a saída da FSM (Contagem) com as entradas dos decodificadores (usando port map);

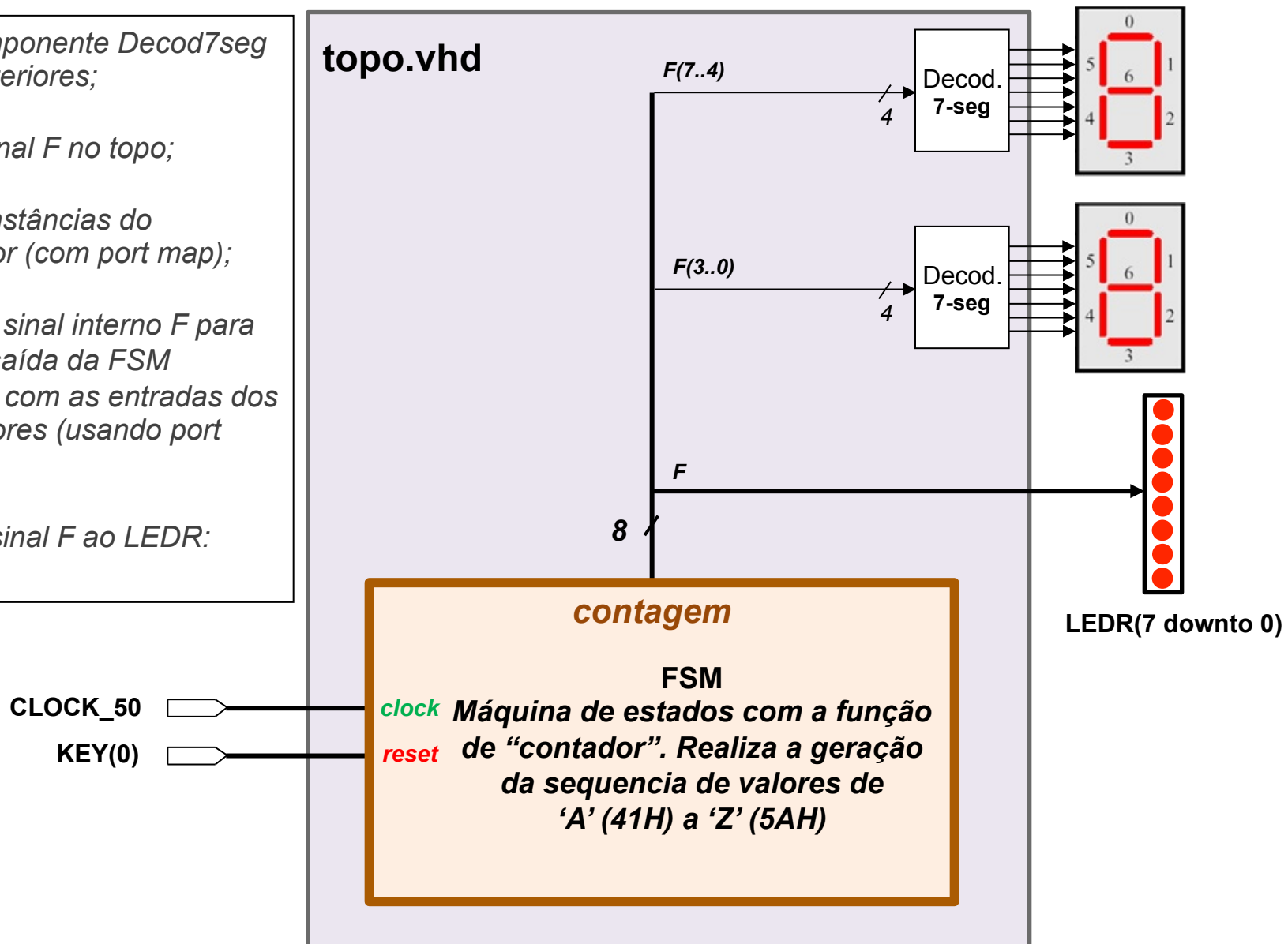5. Conectar o sinal *F* ao LEDR:
LEDR <= F.



DICAS!!!

Dica: Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 1: Descrever o sistema da forma mais completa possível (requisitos);

PASSO 2: Preparar uma representação gráfica da FSM, refinando/redesenhando quando necessário;

PASSO 3: Criar uma tabela de transição de estados para a FSM, listando as entradas e as saídas, incluindo todos os estados (atual e próximo);

PASSO 4: Descrever em VHDL o comportamento da FSM a partir do diagrama e da tabela de estados;

Em uma metodologia clássica de projeto de FSM em sistemas digitais, mais passos são necessários, como apresentado na aula anterior.

Dica: Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental


PASSO 1: Descrever o sistema da forma mais completa possível (requisitos).

Exemplo de descrição da FSM:

- No estado inicial, a FSM fornecerá a saída “01000001” (ou 41 em hexadecimal = “A” em ASCII)
- Haverá uma mudança de estado quando o pino clock sofrer uma transição
- Uma evento de transição do sinal de relógio (CLOCK_50), causará uma alteração (incremento) do valor de saída
- O último estado da FSM fornecerá a saída com o caractere “Z” em ASCII (5A em hexadecimal)
- Após o último estado, a FSM deve retornar ao primeiro estado (apresentar saída “A”)
- A qualquer instante, quando o botão de reset for pressionado, a FSM também deverá retornar para o estado inicial, apresentando a saída “A” em ASCII.

Dica: Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

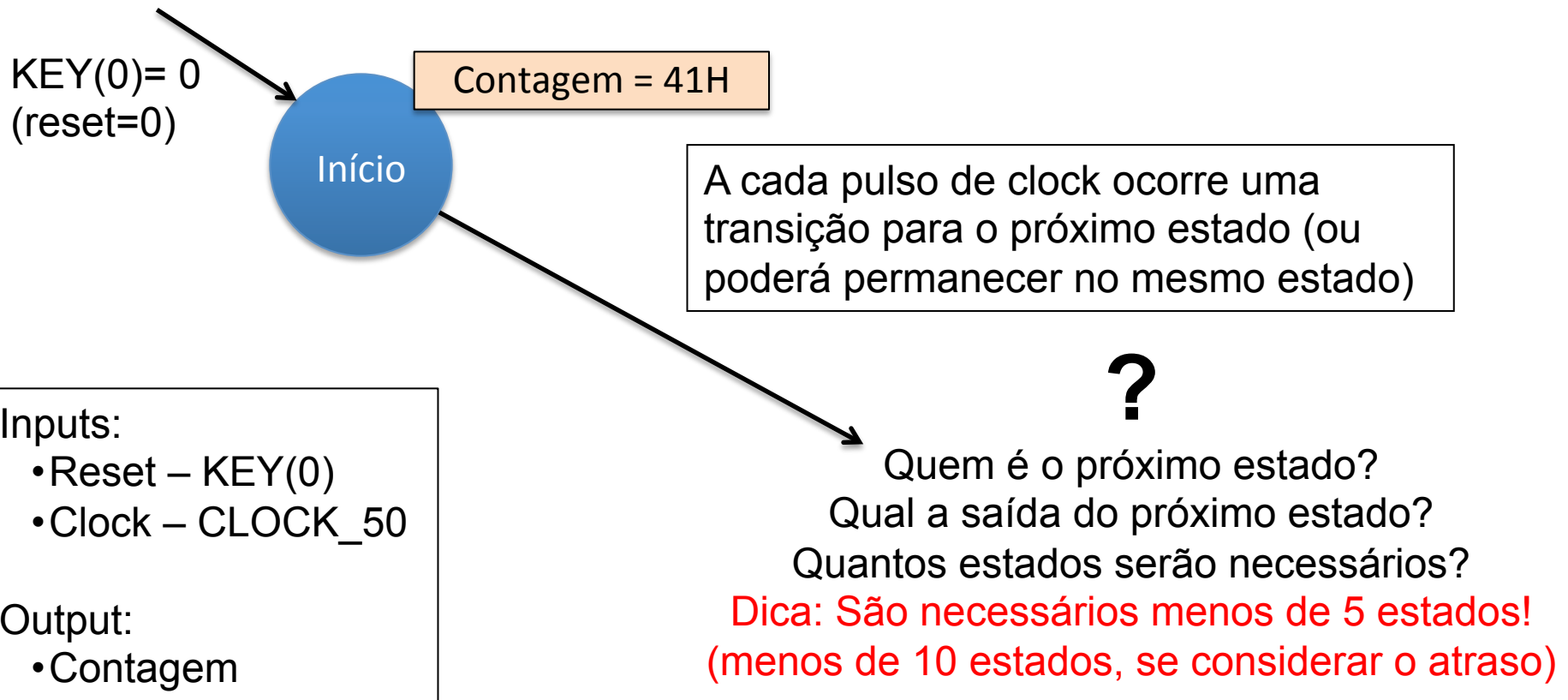Passo 2: Preparar uma representação gráfica da FSM, refinando/redesenhando quando necessário.



Completar o diagrama de estados!

Dica: Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 3: Criar uma tabela de transição de estados para a FSM, listando as entradas e as saídas, incluindo todos os estados (atual e próximo).

ENTRADAS		SAÍDAS	
Reset	EA	PE	Contagem
0	Inicio	Inicio	41H
1	Inicio		42H
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			
1			

EA – Estado Atual

PE – Próximo Estado

Dica: Os 4 passos para projetar uma FSM comportamental

PASSO 4: Descrever em VHDL o comportamento da FSM a partir do diagrama e da tabela de estados.

```
entity FSM_Conta is port (  
    contagem: out std_logic_vector(7 downto 0);  
    clock, reset : in std_logic);  
end;  
  
architecture comportamental of FSM_Conta is  
    type STATES is (Inicio, !!!!completar com os estados que achar necessario!!!!);  
    signal EA, PE : STATES;  
    signal contador : std_logic_vector(7 downto 0);  
begin  
    contagem <= contador;           -- contagem e' atualizada fora do process  
    process (clock, reset)  
    begin  
        if reset= '0' then  
            EA <= Inicio;  
        elsif clock'event and clock='1' then    -- clock borda de subida ('1')  
            EA <= PE ;  
        end if;  
    end process;  
  
    process(clock, EA, X)  
    begin  
        if clock'event and clock='0' then      -- clock borda de descida ('0')  
            case EA is  
                when Inicio => contador <= 0x"41";    -- inicializa o contador (dentro do process)  
                    PE <= !!!!nome do proximo estado a ser definido na lista acima!!!!  
                when ...    !!!!completar com os demais estados, incluindo estados de "atraso"!!!!  
            end case;  
        end if;  
    end process;  
end comportamental;
```

Dica: trecho para geração de atraso (delay) com clock de 50MHz

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all; -- Para usar o '+' nos incrementos.

process(clock, ... ) -- Ao usar o clock de 50MHz, esse process será executado
begin -- 100 milhões de vezes por segundo (subida e descida).
    ... -- Colocar aqui os estados do contador ASCII (ex. Inicio, inc, fim).
    when D1 => -- Estado para iniciar contador do atraso
        atraso <= ( others => '0' );
        EA <= D2;
    when D2 => -- Estado para gerar atraso ao mostrar dado no LEDR
        atraso <= atraso + 1; -- "atraso" foi inicializado com zero em D1.
        EA <= D3;
    when D3 => -- Estado para testar se atingiu o valor máximo (15.000.000).
        if atraso >= x"E4E1C0" then -- 15.000.000 / 50.000.000 = 0,3 * 3 = 1 s.
            EA <= S1; -- Ao atingir o valor máximo, sai do laço de atraso
            -- e volta para o processamento do contador ASCII.
        else
            EA <= D4; -- Permanece no laço de contagem para gerar atraso.
        end if;
    when D4 => -- Estado para continuar contagem do atraso.
        EA <= D2; -- Essa repetição irá gerar um atraso para
        -- possibilitar a visualização do dado no LEDR.
```

Dica: **Topo.vhd** com componente FSM e clock de 50MHz
(falta incluir o decodificador BCD/HEX e os displays de 7-segmentos)

```
entity Topo is
  port (
    LEDR: out std_logic_vector(7 downto 0);
    KEY: in std_logic_vector(1 downto 0);
    CLOCK_50: in std_logic
  );
end Topo;
architecture topo_beh of Topo is
  signal F: std_logic_vector(7 downto 0);
  component FSM_Conta -- Esse e' o componente FSM
    port (
      contagem: out std_logic_vector(7 downto 0);
      clock: in std_logic;
      reset: in std_logic
    );
  end component;
  -- incluir component decodificador
begin
  L0: FSM_Conta port map (F, CLOCK_50, KEY(0) );
  LEDR <= F;
  --incluir decodificadores
end topo_beh;
```

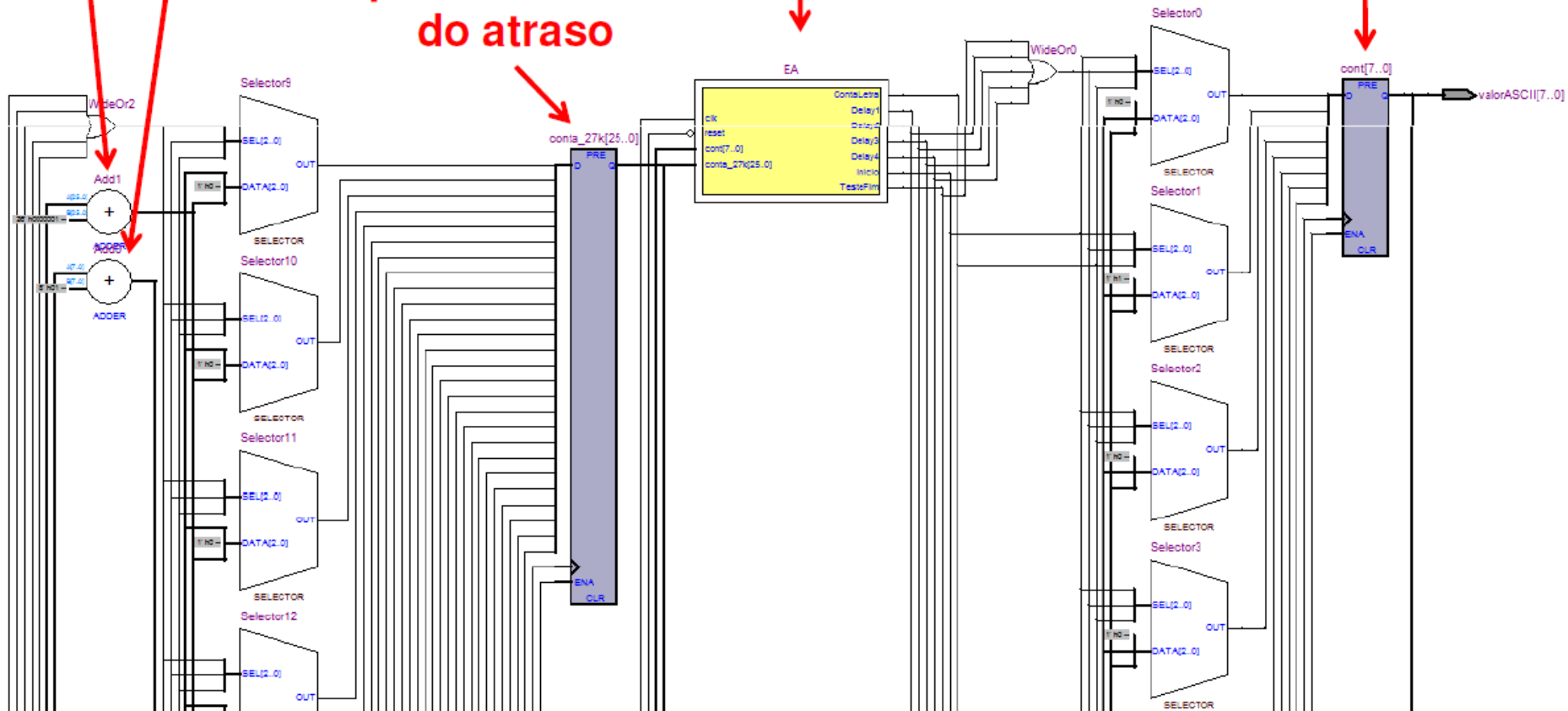

Dica: Componente FSM_Conta gerado pelo Quartus II

Incremento do atraso e do ASCII


Registrador para contador do atraso

FSM gerada

Registrador para contador ASCII



 Dica: FSM gerada pelo Quartus II (componente EA do slide anterior)




Início TesteFim ContaLetra Delay3 Delay4 Delay2 Delay1

Simulação no Quartus II (com atraso de +/- 1s)

Type	Message
	Info: Using vector source file "C:/tmp/ContaASCII/ContaASCII.vwf"
[-]	Info: Option to preserve fewer signal transitions to reduce memory requirements is enabled
	Info: Simulation has been partitioned into sub-simulations according to the maximum transition count determined by the eng...
	Info: Simulation partitioned into 131 sub-simulations
	Info: Simulation coverage is 67.89 %
	Info: Number of transitions in simulation is 22484275007
[-]	Info: Quartus II Simulator was successful. 0 errors, 0 warnings
	Info: Peak virtual memory: 152 megabytes
	Info: Processing ended: Sun May 20 05:54:13 2012
	Info: Elapsed time: 19:26:26
	Info: Total CPU time (on all processors): 19:28:42

O tempo total para realizar uma simulação de 20 segundos em um i7 quad core (*hyper threading*, logo "8 cores"), 2,93GHz e 8 G RAM foi de 19 horas e 28 minutos.


Sistema	
Classificação:	 Índice de Experiência do Windows
Processador:	Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz 2.93 GHz
Memória instalada (RAM):	8,00 GB
Tipo de sistema:	Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque:	Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo
Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho	
Nome do computador:	Bezerra
Nome completo do computador:	Bezerra
Descrição do computador:	Bezerra Desktop
Grupo de trabalho:	GRUPO

Simulação no Quartus II (com atraso de +/- 1s)

Reset

41H = 'A'

Estados da FSM

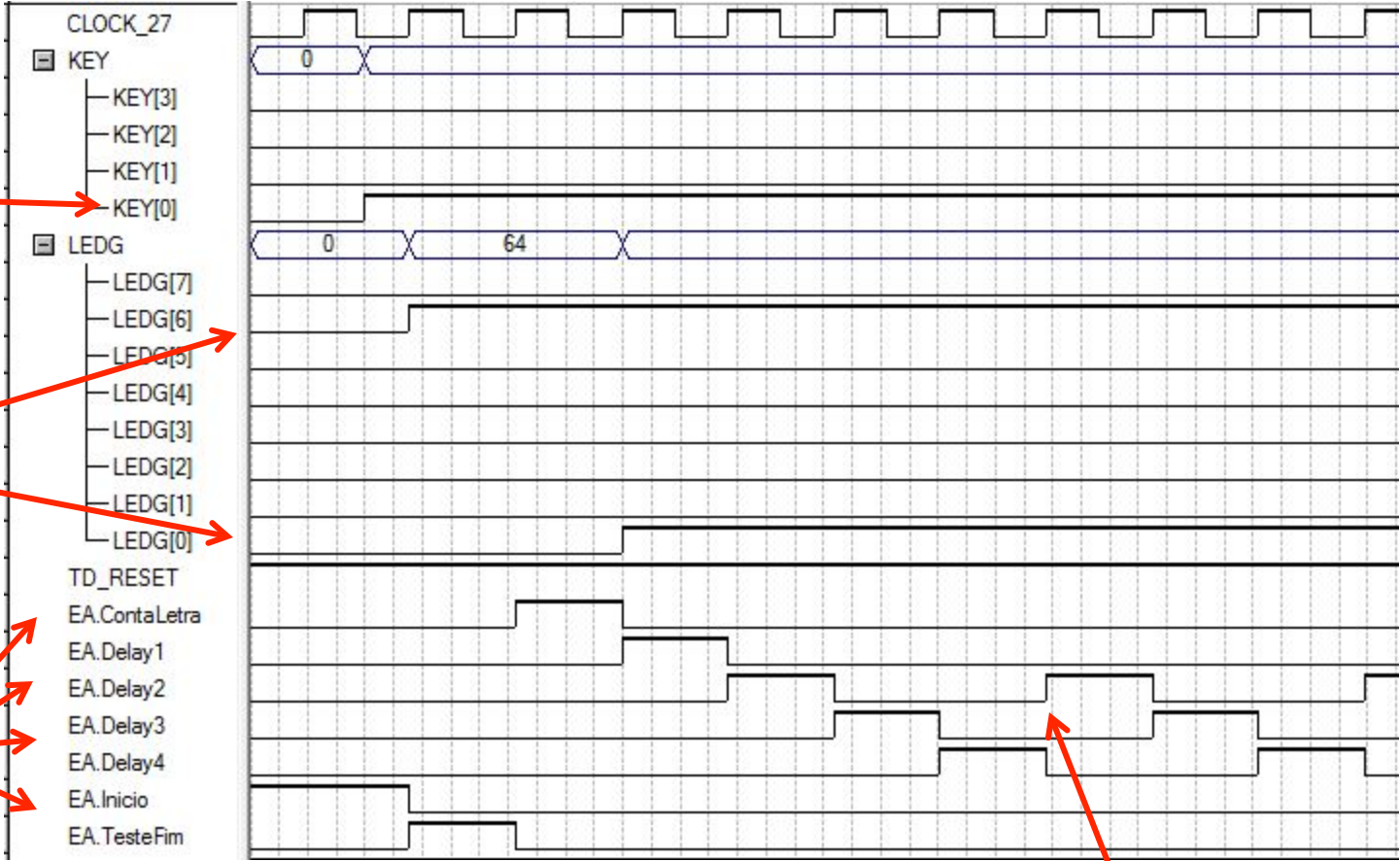

A cada 3 pulsos de clock, repete os estados do atraso (D2 no slide das dicas de atraso).

Simulação no Quartus II (com atraso de +/- 1s)

Apresentação da contagem em LEDR, a cada pulso no estado EA.ContaLetra

