



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica



<http://gse.ufsc.br>

“EEL7020 – Sistemas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@eel.ufsc.br

Florianópolis, março de 2013.

Sistemas Digitais

Circuitos sequenciais, latches e flip-flops

Objetivos do laboratório

1. Entender o conceito de circuitos sequenciais.
2. Entender o conceito e diferença entre flip-flops e latches.
3. Entender o conceito de registradores em VHDL.
4. Implementação de flip-flops, latches e registradores em VHDL.
5. Estudo de caso: projeto de calculadora personalizada, com apresentação dos resultados em displays de 7-segmentos, e uso de registradores como elementos de “memória”.

Uso de “process” na descrição de circuitos sequenciais

Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end Sinais;
architecture behv of Sinais is
    signal A, B: std_logic;
begin
    A <= D;
    Q <= B;
    P1: process (C, D)
    begin
        B <= '0';
        if (C = '1') then
            B <= D;
        end if;
    end process P1;
end behv;
```

Process

- Define uma **SEQUÊNCIA DE COMANDOS** a ser realizada pelo circuito.
- O **processo é acionado**, e sua sequência de comandos é executada, sempre que ocorrer uma **alteração** em algum elemento da sua **LISTA DE PARÂMETROS** (Ex. **C ou D**).
- **Um processo nunca termina - CÍCLICO.**
- Dessa forma, após a execução do último comando, o primeiro comando da sequência é executado, **SEMPRE** que ocorrer uma nova alteração em algum parâmetro.
- Obs. Comando **IF .. THEN .. ELSE** é utilizado **APENAS** dentro de um *process*.

Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

Process

- A lista de parâmetros de um processo é denominada ***SENSITIVITY LIST***.

```
process (A, B, C, D)
begin
    A <= '1';
    B <= '1';
    B <= D;
    A <= not B;
    C <= A and '1';
    D <= C;
end process;
```


Seqüencial

- Os valores atribuídos aos sinais pelos comandos do processo, só serão válidos após a execução do último comando, ou seja, após “sair” do processo.
- Se existirem várias atribuições a um mesmo sinal, APENAS a última atribuição será válida (ex. sinal B no corpo do processo).
- Não é permitido declarar sinais dentro de um processo.

Descrição de circuitos sequenciais em VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Sinais is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end Sinais;
architecture behv of Sinais is
    signal A, B: std_logic;
begin
    A <= D;
    Q <= B;
    P1: process (C, D)
    begin
        B <= '0';
        if (C = '1') then
            B <= D;
        end if;
    end process P1;
end behv;
```

Resultado da simulação do VHDL

 


C foi alterado para ‘0’ , logo o processo é executado novamente, e B receberá ‘0’ , pois o teste do IF será falso. Logo, Q será zero (combinacional).

Flip-flops e latches em VHDL

Latch D
 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_latch is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_latch;
architecture behv of D_latch is
begin
    process(C, D)
    begin
        if (C = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```




C	D	Q_{t+1}	
0	X	Q_t	Mantém estado
1	0	0	
1	1	1	

Latch D



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_latch is port (
    C: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_latch;
architecture behv of D_latch is
begin
    process(C, D)
    begin
        if (C = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```

C	D	Q _{t+1}	
0	X	Q _t	Mantém estado
1	0	0	
1	1	1	

 


Flip-Flop D
  
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process(CLK, D)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```




Flip-Flop D com RESET assíncrono

 

- Sempre que a entrada RST for Zero, a saída Q será Zero.
- Quando RST for diferente de Zero, o valor na saída Q vai depender da entrada CLK.
- Se CLK for '1' E for uma borda de subida, então Q receberá a entrada D.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST, D)
    begin
        if (RST = '0') then
            Q <= '0';
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Flip-Flop D com Reset e Enable

 


- Sempre que a entrada RST for Zero, a saída Q será Zero.
- Se CLK for '1' E for uma borda de subida E o sinal de **Enable (En)** estiver em '1', então Q receberá a entrada D.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_FF is port (
    CLK: in std_logic;
    RST: in std_logic;
    EN: in std_logic;
    D: in std_logic;
    Q: out std_logic
);
end D_FF;
architecture behv of D_FF is
begin
    process (CLK, RST, D)
    begin
        if RST = '0' then
            Q <= '0';
        elsif CLK'event and CLK = '1' then
            if EN = '1' then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end behv;
```

Registrador de 4 bits
 
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity D_4FF is port (
    CLK, RST: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end D_4FF;
architecture behv of D_4FF is
begin
process(CLK, D)
begin
    if RST = '0' then
        Q <= "0000";
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        Q <= D;
    end if;
end process;
end behv;
```



Enquanto não ocorrer um novo evento no sinal CLK e enquanto esse evento for diferente de ‘1’ (borda de subida), então a saída Q do flip-flop continuará armazenando o valor atual.

Ao ocorrer um novo evento em CLK, e se esse novo evento for uma transição de ‘0’ para ‘1’ (borda de subida), então a saída Q receberá o novo valor existente na entrada D.

*Tarefa a ser realizada:
Mini-calculadora com registradores para
armazenamento (memória) de resultados.*

Uso de registradores na mini-calculadora VHDL

Operando B
SW(15 downto 8)

Operando A
SW(7 downto 0)


Seleção da operação
(+, or, xor, not)

SW(17 downto 16)

Enter KEY(1)

Clock CLOCK_50

Reset KEY(0)

 

Descrição do circuito a ser implementado


- O circuito consiste na **mini-calculadora do lab. anterior**, porém com a **inclusão de registradores** para armazenar os resultados das operações.
 - Um **registraror de 4 bits** para armazenar a parte baixa do resultado a ser apresentado em **HEX0**.
 - Um **registraror de 4 bits** para armazenar a parte alta do resultado a ser apresentado em **HEX1**.
 - Um **registraror de 8 bits** para armazenar o resultado a ser apresentado, em binário, nos **LEDs vermelhos**.
- Ao se pressionar o **botão KEY(0) – “Reset”**, os flip-flops deverão ser “limpos”, apagando os LEDs, e apresentando o valor 0 (zero) nos displays de sete segmentos.
- Ao se pressionar o **botão KEY(1) – “Enter”**, os flip-flops são habilitados para escrita, armazenando os valores presentes nas suas entradas (“memória”).
- As entradas **CLK (clock)** dos flip-flops recebem um sinal de relógio gerado por um cristal presente na placa DE2 (**CLOCK_50**).

Dicas úteis

Dicas úteis

- No slide 13 é apresentado um flip-flop D com **Reset** e **Enable** (ver símbolo ao lado).
- No slide 14 é apresentado um registrador de 4 bits, implementado com 4 flip-flops, porém sem **Enable**.
- Utilizar os circuitos dos **slides 13 e 14** como base para escrever o VHDL dos dois registradores de 4 bits e do registrador de 8 bits solicitado no exercício, com **Reset** e **Enable**.
- O sinal de relógio (Clock ou CLK) do circuito deve ser obtido diretamente da placa, utilizando o sinal **CLOCK_50**.
- Os push buttons (KEY), quando pressionados, fornecem ‘0’ .
- Na **entity** do novo topo, devem ser adicionados os sinais:

 key: in std_logic_vector(1 downto 0); —— **KEY(0)** e **KEY(1)**
clock_50: in std_logic; —— **clock** 50 MHz



Interface com o usuário (entrada/saída)

