



**Universidade Federal de Pelotas**

**Instituto de Física e Matemática**

**Departamento de Informática**

**Bacharelado em Ciência da Computação**

# **Técnicas Digitais**

## **Aula 19**

**Noções da linguagem VHDL: descrição e simulação  
de seletores, decodificadores, codificadores e  
comparadores.**

**Profs. José Luís Güntzel & Luciano Agostini**

**{guntzel,agostini}@ufpel.edu.br**

**[www.ufpel.edu.br/~guntzel/TD/TD.html](http://www.ufpel.edu.br/~guntzel/TD/TD.html)**

# Noções de Linguagem VHDL

## ► Comandos Atribuição em VHDL


VHDL provê os seguintes comandos de atribuição:

- **Simple**
- **Sinal selecionado** (*selected signal assignment*)
- **Sinal condicional** (*conditional signal assignment*)
- **Geração** (*generate statement*)
- **If-then-else** (*if-then-else statement*)
- **Case** (*case statement*)

# Noções de Linguagem VHDL
 
## ► Multiplexador 2 por 1 (atribuição com sinal selecionado)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
  PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
        y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```




```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
  BEGIN  
    WITH sel SELECT  
      y <= a WHEN '0',  
        b WHEN OTHERS;  
  END comportamento;
```

Y foi declarado como  
STD\_LOGIC, logo,  
pode valer 0, 1, Z, -

# Noções de Linguagem VHDL
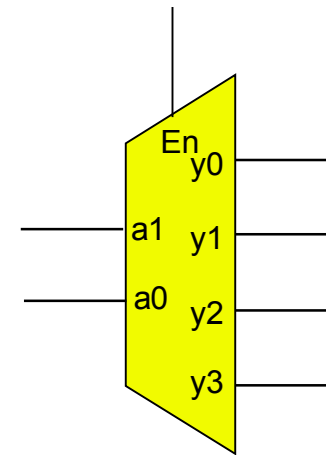
## ▶ Decodificador 2 por 4 (atribuição com sinal selecionado)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY dec2para4 IS  
PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
      En : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) );  
END dec2para4;
```



```
ARCHITECTURE comportamento OF dec2para4 IS  
  SIGNAL Ena : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);  
BEGIN  
  Ena <= En & a; -- concatenação dos sinais a e enable  
  WITH Ena SELECT  
    Y <= "1000" WHEN "100";  
        "0100" WHEN "101";  
        "0010" WHEN "110";  
        "0001" WHEN "111";  
        "0000" WHEN OTHERS;  
END comportamento;
```

En	a1	a0	y0	y1	y2	y3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1


Prof. Güntzel & Agostini

# Noções de Linguagem VHDL
 
## ► Multiplexador 2 por 1 (atribuição com sinal condicional)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```


```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN  
    y <= a WHEN sel = '0' ELSE b;  
END comportamento;
```



# Noções de Linguagem VHDL
 
## ► Comparador de 4 bits (atribuição com sinal condicional)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
USE ieee.std_logic_arith.all;
```



```
ENTITY comp IS  
PORT ( a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
       AigualB, AmaiorB, AmenorB : OUT STD_LOGIC);  
END comp;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF comp IS
```

```
BEGIN
```

```
    AigualB <= '1' WHEN A=B ELSE '0';  
    AmaiorB <= '1' WHEN A>B ELSE '0';  
    AmenorB <= '1' WHEN A<B ELSE '0';
```

```
END comportamento;
```

# Noções de Linguagem VHDL

## ► **Processos**

- **É a forma de gerar uma avaliação seqüencial (não concorrente) de atribuições.**
- **O processo é concorrente em relação aos outros elementos da arquitetura.**
- **A ordem das atribuições passa a ser relevante.**
- **É usado dentro da arquitetura.**
- **Precisa de uma lista de sinais de sensibilização. Quanto um sinal de sensibilização muda de valor, o processo “acorda” e se torna ativo.**
- **As atribuições que aparecem dentro do processo não são visíveis de fora do processo até que todas as atribuições do processo tenham sido avaliadas.**

# Noções de Linguagem VHDL

## ► Multiplexador 2 por 1 (utilizando processo)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (a, b, sel)  -- lista de sensibilização
```

```
    BEGIN
```

```
        IF sel = '0' THEN
```

```
            y <= a;
```


```
        ELSE
```

```
            y <= b;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

 



# Noções de Linguagem VHDL

## ► Multiplexador 2 por 1 (utilizando processo: 2ª versão)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY mux2para1 IS  
PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
      y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (a, b, sel)  -- lista de sensibilização
```

```
    BEGIN
```

```
        y <= a;
```


```
        IF sel = '1' THEN
```

```
            y <= b;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

 

# Noções de Linguagem VHDL

## ▶ Codificador de Prioridade

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY prioridade IS
PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0);
      z : OUT STD_LOGIC);
END prioridade;

ARCHITECTURE comportamento OF prioridade IS
BEGIN
  PROCESS (w)
  BEGIN
    IF w(3) = '1' THEN
      y <= "11";
    ELSIF w(2) = '1' THEN
      y <= "10";
    ELSIF w(1) = '1' THEN
      y <= "01";
    ELSE
      y <= "00";
    END IF;
  END PROCESS;
  z <= '0' WHEN w = "0000" ELSE '1';
END comportamento;
```

com processo e  
atribuição  
condicional

# Noções de Linguagem VHDL

## ► Codificador de Prioridade

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY prioridade IS  
PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
       y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
       z : OUT STD_LOGIC);  
END prioridade;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF prioridade IS  
BEGIN  
  PROCESS (w)  
  BEGIN  
    y <= "00";  
    IF w(1) = '1' THEN y <= "01"; END IF;  
    IF w(2) = '1' THEN y <= "10"; END IF;  
    IF w(3) = '1' THEN y <= "11"; END IF;  
  
    z <= '1';  
    IF w = "0000" THEN z <= '0'; END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```

**Versão  
alternativa**

# Noções de Linguagem VHDL

## ► Comparador de 1 bit

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY compara IS
PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;
      AeqB : OUT STD_LOGIC);
END compara;

ARCHITECTURE comportamento OF compara IS
BEGIN
  PROCESS (a,b)
  BEGIN
    IF a = b THEN
      AeqB <= '1';
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Onde está o  
erro?

# Noções de Linguagem VHDL

## ▶ Comparador de 1 bit

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

Versão correta

```
ENTITY compara IS  
PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;  
       AeqB : OUT STD_LOGIC);  
END compara;
```


```
ARCHITECTURE comportamento OF compara IS  
BEGIN  
  PROCESS (a,b)  
  BEGIN  
    AeqB <= '0';  
    IF a = b THEN  
      AeqB <= '1';  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```

# Noções de Linguagem VHDL

## ► Multiplexador 2 por 1

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY mux2para1 IS  
  PORT ( sel, a, b : IN STD_LOGIC;  
        y : OUT STD_LOGIC);  
END mux2para1;  
  
ARCHITECTURE comportamento OF mux2para1 IS  
BEGIN  
  PROCESS (a, b, sel)  -- lista de sensibilização  
  BEGIN  
    CASE sel IS  
      WHEN '0' => y <= a;  
      WHEN OTHERS => y <= b;  
    END CASE;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```

utilizando processo  
com CASE

 


# Noções de Linguagem VHDL

## ► Decodificador 2 por 4

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY dec2para4 IS
PORT ( a : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0);
      En : IN STD_LOGIC;
      y : OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 3) );
END dec2para4;

 ARCHITECTURE comportamento OF dec2para4 IS
BEGIN
  PROCESS (a, En)
  BEGIN
    IF En = '1' THEN
      CASE a IS
        WHEN "00" => y <= "1000";
        WHEN "01" => y <= "0100";
        WHEN "10" => y <= "0010";
        WHEN OTHERS => y <= "0001";
      END CASE;
    ELSE
      y <= "0000";
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```



En	a1	a0	y0	y1	y2	y3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

# Noções de Linguagem VHDL

## ► Descrição de uma ULA (equivalente ao TTL74381)

Funcionalidade:

Operação	Controle ('sel')	Saída ('F')
Clear	0 0 0	0 0 0 0
B - A	0 0 1	B - A
A - B	0 1 0	A - B
ADD	0 1 1	A + B
XOR	1 0 0	A XOR B
OR	1 0 1	A OR B
AND	1 1 0	A AND B
Preset	1 1 1	1 1 1 1



# Noções de Linguagem VHDL

## Descrição de uma ULA (74381)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY ula74381 IS
PORT ( s : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
      A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
      F : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END ula74381;

ARCHITECTURE comportamento OF ula74381 IS
BEGIN
  PROCESS (s, A, B)
  BEGIN
    CASE s IS
      WHEN "000" => F <= "0000";
      WHEN "001" => F <= B - A;
      WHEN "010" => F <= A - B;
      WHEN "011" => F <= A + B;
      WHEN "100" => F <= A XOR B;
      WHEN "101" => F <= A OR B;
      WHEN "110" => F <= A AND B;
      WHEN OTHERS => F <= "1111";
    END CASE;
  END PROCESS;
END comportamento;
```