



Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

Técnicas Digitais

Aula 24

**Noções da linguagem VHDL: descrição e simulação
de latches, flip-flops e registradores.**

Profs. José Luís Güntzel & Luciano Agostini

{guntzel,agostini}@ufpel.edu.br

www.ufpel.edu.br/~guntzel/TD/TD.html

Noções de Linguagem VHDL


► Os Operadores em VHDL

	Operator Class	Operator
Highest precedence	Miscellaneous	** , ABS , NOT
	Multiplying	* , / , MOD , REM
	Sign	+ , -
	Adding	+ , - , &
	Shift	SLL , SRL , SLA , SRA , ROL , ROR
	Relational	= , /= , < , <= , > , >=
Lowest precedence	Logical	AND , OR , NAND , NOR , XOR , XNOR

Noções de Linguagem VHDL

► Latch D (ativado por nível lógico alto)
 
```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY latchD IS  
  PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
         Q :      OUT STD_LOGIC);  
END latchD;  
  
ARCHITECTURE comportamento OF latchD IS  
BEGIN  
  PROCESS (D, clk)  
  BEGIN  
    IF clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



C	D	Q_{t+1}
0	X	Q_t
1	0	0
1	1	1


Noções de Linguagem VHDL

► Flip-flop D (disparado pela borda ascendente)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffD IS  
PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
       Q : OUT STD_LOGIC);  
END ffD;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffD IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



C	D	Q_{t+1}
$\neq \uparrow$	X	Q_t
\uparrow	0	0
\uparrow	1	1

Atributo: refere-se a troca de nível de clk


Noções de Linguagem VHDL

► Flip-flop D (disparado pela borda ascendente) - Versão 2

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffD IS  
  PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
         Q :     OUT STD_LOGIC);  
END ffD;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffD IS  
BEGIN  
  PROCESS  
  BEGIN  
    WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1';  
    Q <= D;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



A lista de sensibilização é omitida

O Uso de WAIT UNTIL especifica implicitamente que somente o relógio faz parte da lista de sensibilização

Noções de Linguagem VHDL

▶ WAIT UNTIL

- Para efeitos de síntese de circuitos, **WAIT UNTIL** somente pode ser usado se ele for a **primeira atribuição do processo**
- Na verdade, **'EVENT** é redundante no comando **WAIT UNTIL** e portanto poderíamos simplificar para

WAIT UNTIL clk='1';

o que se refere ao sinal **clk** se tornar igual a “1”

- Entretanto, algumas ferramentas de síntese de circuitos a partir de VHDL exigem a inclusão do atributo **“EVENT”**


Noções de Linguagem VHDL

► Flip-flop D (com reset assíncrono ativado com lógica negada)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ffd IS  
PORT ( D, Resetn, clk : IN STD_LOGIC;  
       Q :              OUT STD_LOGIC);  
END ffd;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffd IS  
BEGIN  
  PROCESS (Resetn, clk)  
  BEGIN  
    IF Resetn = '0' THEN  
      Q <= '0';  
  
    ELSEIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



Primeiro testa se o reset assíncrono está ativado (pois é um sinal de mais alta hierarquia)


Noções de Linguagem VHDL

► Flip-flop D (com reset síncrono ativado com lógica negada)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY ffd IS
PORT ( D, clear, clk : IN STD_LOGIC;
      Q :             OUT STD_LOGIC);
END ffd;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffd IS
BEGIN
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF clear = '0' THEN
        Q <= '0';
      ELSEIF
        Q <= D;
      END IF;
    END PROCESS;
  END comportamento;
```




A ativação do reset está condicionada ao sinal clk estar passando pela borda ascendente (ou seja, este sinal é síncrono)

Noções de Linguagem VHDL

► Registradores

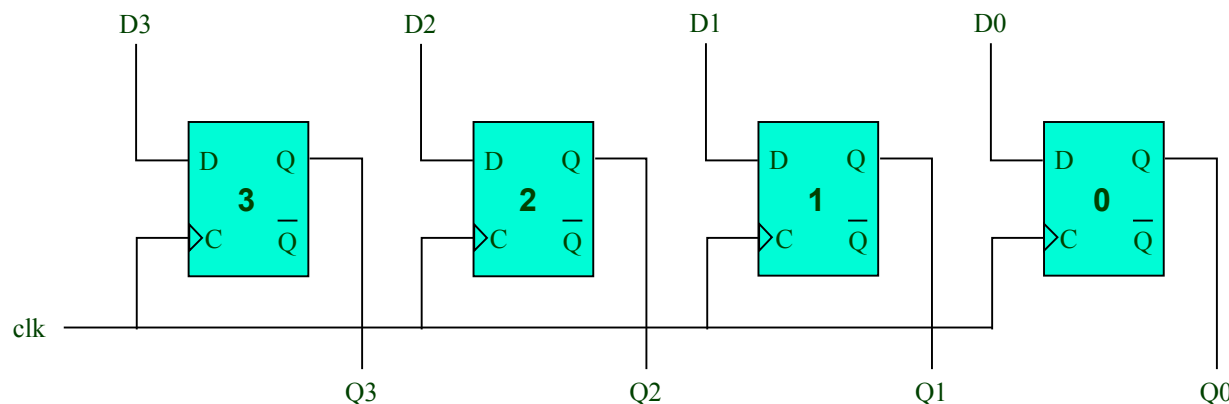Usando explicitamente flip-flops do tipo D




Uma abordagem possível para se descrever um registrador de vários bits é criar uma entidade que instancia flip-flops na quantidade desejada. Vejamos...

Noções de Linguagem VHDL

▶ Registradores (Usando explicitamente flip-flops do tipo D)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY ffD IS  
  PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC;  
        Q :      OUT STD_LOGIC);  
END ffD;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF ffD IS  
BEGIN  
  PROCESS (clk)  
  BEGIN  
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END comportamento;
```



Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador de 4 bits (com flip-flops do tipo D)


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY reg4b IS
PORT ( clk : IN STD_LOGIC;
      D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
END reg4b;

ARCHITECTURE estrutura OF reg4b IS

COMPONENT ffD
  PORT ( D, clk : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

 BEGIN
  ffD0: ffD PORT MAP (D(0), clk, Q(0));
  ffD1: ffD PORT MAP (D(1), clk, Q(1));
  ffD2: ffD PORT MAP (D(2), clk, Q(2));
  ffD3: ffD PORT MAP (D(3), clk, Q(3));
END estrutura;
```




Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador de 4 bits (versão não hierárquica)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY reg4b IS  
  PORT ( clk : IN STD_LOGIC;  
        D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));  
END reg4b;
```
 
```
ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS  
  BEGIN  
    PROCESS (clk)  
      BEGIN  
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
          Q <= D;  
        END IF;  
      END PROCESS;  
    END comportamento;
```



Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador de 4 bits (versão com reset assíncrono)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY reg4b IS  
  PORT ( Resetn, clk : IN STD_LOGIC;  
        D : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));  
END reg4b;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS  
  BEGIN  
    PROCESS (clk)  
      BEGIN  
        IF Resetn = '0' THEN  
          Q <= "0000";  
        ELSEIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
          Q <= D;  
        END IF;  
      END PROCESS;  
    END comportamento;
```


Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador de 4 bits (versão não hierárquica com carga)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY reg4b IS  
  PORT ( clk, carga : IN STD_LOGIC;  
        D :          IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
        Q :          OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));  
END reg4b;
```
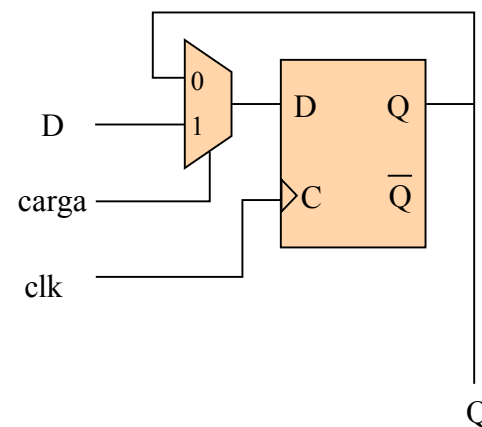
```
ARCHITECTURE comportamento OF reg4b IS  
  BEGIN  
    PROCESS (clk)  
      BEGIN  
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN  
          IF carga='1' THEN  
            Q <= D;  
          END IF;  
        END IF;  
      END PROCESS;  
END comportamento;
```



Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador de 32 bits (versão não hierárquica, c/ carga)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY reg32b IS
PORT ( clk, carga : IN STD_LOGIC;
      D :          IN STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
      Q :          OUT STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0));
END reg32b;

ARCHITECTURE comportamento OF reg32b IS
BEGIN
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF carga='1' THEN
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Noções de Linguagem VHDL

► Generalizando para N bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY regn IS
GENERIC (N : INTEGER := 16);
PORT ( Resetn, clk, carga : IN    STD_LOGIC;
      D :                   IN    STD_LOGIC_VECTOR (N-1 DOWNTO 0);
      Q :                   OUT  STD_LOGIC_VECTOR (N-1 DOWNTO 0));
END regn;

ARCHITECTURE comportamento OF regn IS
BEGIN
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= (OTHERS => '0');
    ELSEIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      IF carga='1' THEN
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```


Noções de Linguagem VHDL

► Registrador-Deslocador

 - Uma alternativa para se descrever um registrador-deslocador é utilizar a hierarquia
- Suponha que se deseje usar o circuito abaixo como componente básico



Então, descrevendo-o em VHDL...


Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador-Deslocador (componente básico)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY muxffd IS
PORT ( D0, D1, sel, clk: IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC );
END muxffd;

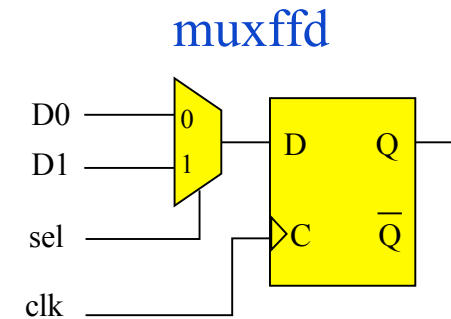ARCHITECTURE comportamento OF muxffd IS
BEGIN
  PROCESS
  BEGIN
    WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1' ;
    IF sel = '0' THEN
      Q <= D0;
    ELSE
      Q <= D1;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```




Noções de Linguagem VHDL

► Registrador-Deslocador (de 4 bits, hierárquico)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY shift4 IS
    PORT ( R          : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;
          Q          : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
END shift4;

ARCHITECTURE estrutura OF shift4 IS
    COMPONENT muxffd
        PORT ( D0, D1, sel, clk : IN STD_LOGIC;
              Q                : OUT STD_LOGIC );
    END COMPONENT;
BEGIN
    estagio3: muxffd PORT MAP ( serial, R(3), carga, clk, Q(3) );
    estagio2: muxffd PORT MAP ( Q(3), R(2), carga, clk, Q(2) );
    estagio1: muxffd PORT MAP ( Q(2), R(1), carga, clk, Q(1) );
    estagio0: muxffd PORT MAP ( Q(1), R(0), carga, clk, Q(0) );
END estrutura;
```

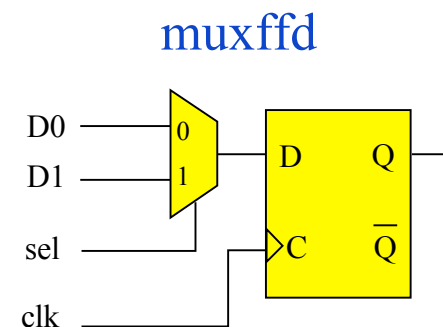

Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador-Deslocador (de 4 bits, não hierárquico)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY shift4 IS
```

```
    PORT ( R          : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;  
          Q          : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
```

```
END shift4;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF shift4 IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS
```

```
    BEGIN
```

```
        WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1';
```

```
        IF carga = '1' THEN
```

```
            Q <= R;
```

```
        ELSE
```

```
            Q(0) <= Q(1);
```

```
            Q(1) <= Q(2);
```


```
            Q(2) <= Q(3);
```

```
            Q(3) <= serial;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

 


Noções de Linguagem VHDL

▶ Registrador-Deslocador (com n bits, não hierárquico)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY shiftn IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 );
    PORT ( R      : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;
          Q      : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) );
END shiftn;

 
ARCHITECTURE comportamento OF shiftn IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk = '1' ;
        IF carga = '1' THEN
            Q <= R;
        ELSE
            Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
                Q(i) <= Q(i+1);
            END LOOP;
            Q(N-1) <= w;
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamento;
```



Noções de Linguagem VHDL

► Contador Assíncrono (*ripple*) de 3 bits

Usando flip-flops D – versão 2

 

- Para descrever este tipo de contador em VHDL usando hierarquia, iremos instanciar o flip-flop D
- Porém, a descrição do flip-flop D em VHDL deve conter ambas saídas, Q e NQ

Noções de Linguagem VHDL


► Flip-flop D (versão 2)

Com saídas Q e NQ

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY ffDv2 IS
PORT ( D, clk, limpa : IN STD_LOGIC;
      Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
END ffDv2;

 ARCHITECTURE comportamento OF ffDv2 IS
BEGIN
  PROCESS (clk, limpa)
  BEGIN
    IF limpa='1' THEN
      Q <= '0';  NQ <= '1';
    ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      Q <= D;  NQ <= not D;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```



Noções de Linguagem VHDL

► Contador Assíncrono (*ripple*) de 3 bits

(Usando o flip-flop versão 2)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY cont3b IS
PORT ( clk, limpa : IN STD_LOGIC;
      Aout : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
END cont3b;

ARCHITECTURE estrutura OF cont3b IS

    SIGNAL NQ0, NQ1, NQ2 : STD_LOGIC;

COMPONENT ffDv2
    PORT ( D, clk, limpa: IN STD_LOGIC; Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;

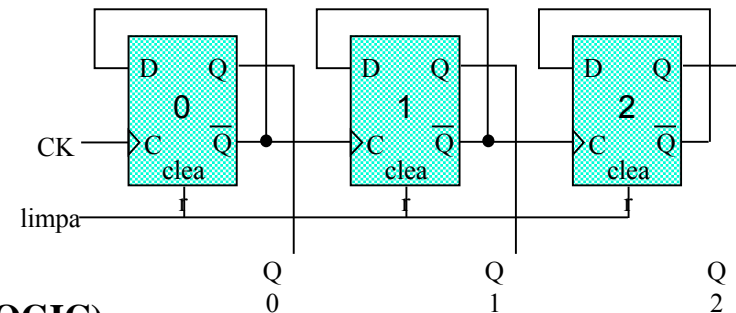BEGIN
    ffD0: ffDv2 PORT MAP (NQ0, clk, limpa, Aout(0), NQ0);
    ffD1: ffDv2 PORT MAP (NQ1, NQ0, limpa, Aout(1), NQ1);
    ffD2: ffDv2 PORT MAP (NQ2, NQ1, limpa, Aout(2), NQ2);
END estrutura;
```



Noções de Linguagem VHDL

▶ Contador Assíncrono (*ripple*) de 4 bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY contador IS
PORT ( clk, limpa , carga : IN      STD_LOGIC;
      Q                    : OUT   STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0) );
END contador ;

ARCHITECTURE comportamento OF contador IS
    SIGNAL conta : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    PROCESS (clk, limpa)
    BEGIN
        IF limpa = '0' THEN
            conta <= "0000";
        ELSEIF ( clk'EVENT AND clk = '1' ) THEN
            IF carga = '1' THEN
                conta <= conta + 1;
            ELSE
                conta <= conta;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= conta;
END comportamento;
```

Noções de Linguagem VHDL

▶ Contador Assíncrono (*ripple*) de n bits

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;      (Com carga paralela e usando sinais do tipo “integer”)

ENTITY contnb IS
PORT ( R           : IN           INTEGER RANGE 0 TO 15;
      clk, limpa , carga : IN           STD_LOGIC;
      Q           : BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 15 );
END contnb ;

ARCHITECTURE comportamento OF contnb IS
BEGIN
  PROCESS (clk, limpa)
  BEGIN
    IF limpa = '0' THEN
      Q <= 0;
    ELSEIF ( clk'EVENT AND clk = '1' ) THEN
      IF carga = '1' THEN
        Q <= R;
      ELSE
        Q <= Q + 1;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

- VHDL não define padrão para a descrição de máquinas de estados finitos
- Existe mais de uma maneira de se descrever uma dada FSM
- Considere a FSM com o seguinte diagrama de estados

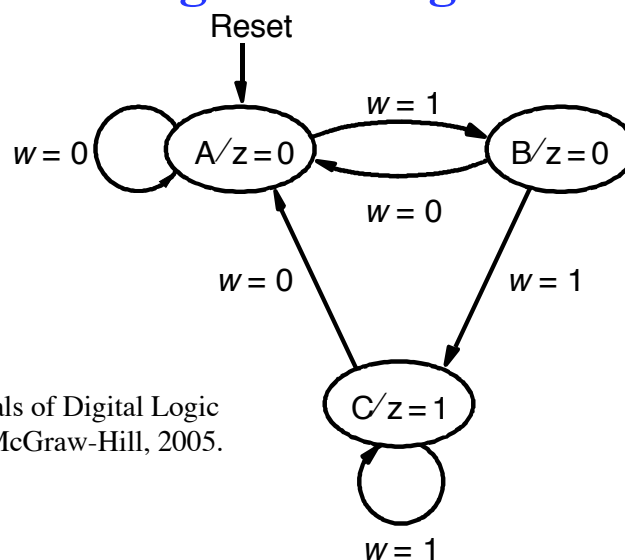


Figura © Brown, S & Vranesic, Z. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. 2nd Edition, New York; McGraw-Hill, 2005.

- Esta FSM segue o modelo de Moore

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

```
1 LIBRARY ieee ;
2 USE ieee.std_logic_1164.all ;

3 ENTITY simple IS
4     PORT ( Clock, Resetn, w      : IN  STD_LOGIC ;
           z                        : OUT STD_LOGIC ) ;
5 END simple ;

7 ARCHITECTURE Behavior OF simple IS
8     TYPE State_type IS (A, B, C) ;
9     SIGNAL y : State_type ;
10 BEGIN
11     PROCESS ( Resetn, Clock )
12     BEGIN
13         IF Resetn = '0' THEN
14             y <= A ;
15         ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
16             CASE y IS
17                 WHEN A =>
18                     IF w = '0' THEN
19                         y <= A ;
20                     ELSE
21                         y <= B ;
22                     END IF ;
```

FSM descrita segundo o Modelo de Moore, Versão 1 (somente 1 processo)

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

```
15     ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
16         CASE y IS
17             WHEN A =>
18                 IF w = '0' THEN
19                     y <= A ;
20                 ELSE
21                     y <= B ;
22                 END IF ;
23             WHEN B =>
24                 IF w = '0' THEN
25                     y <= A ;
26                 ELSE
27                     y <= C ;
28                 END IF ;
29             WHEN C =>
30                 IF w = '0' THEN
31                     y <= A ;
32                 ELSE
33                     y <= C ;
34                 END IF ;
35         END CASE ;
36     END IF ;
37 END PROCESS ;
38 z <= '1' WHEN y = C ELSE '0' ;
39 END Behavior ;
```

FSM descrita segundo o Modelo de Moore, Versão 1 (continuação)

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

```
ARCHITECTURE Behavior OF simple IS
  TYPE State_type IS (A, B, C);
  SIGNAL y_present, y_next : State_type;
BEGIN
  PROCESS ( w, y_present )
  BEGIN
    CASE y_present IS
      WHEN A =>
        IF w = '0' THEN
          y_next <= A;
        ELSE
          y_next <= B;
        END IF;
      WHEN B =>
        IF w = '0' THEN
          y_next <= A;
        ELSE
          y_next <= C;
        END IF;
      WHEN C =>
        IF w = '0' THEN
          y_next <= A;
        ELSE
          y_next <= C;
        END IF;
    END CASE;
  END PROCESS;
```

FSM descrita segundo o Modelo de Moore, Versão 2 (2 processos)

Um processo para o bloco de próxima estado ...

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

FSM descrita segundo o Modelo de Moore, Versão 2 (2 processos)

```
PROCESS (Clock, Resetn)
BEGIN
  IF Resetn = '0' THEN
    y_present <= A ;
  ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
    y_present <= y_next ;
  END IF ;
END PROCESS ;

z <= '1' WHEN y_present = C ELSE '0' ;
END Behavior ;
```

... e outro processo para o registrador de estado

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

- Considere a FSM descrita pelo diagrama de estados que segue, a qual segue o **modelo de Mealy**

 


Figura © Brown, S & Vranesic, Z. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. 2nd Edition, New York; McGraw-Hill, 2005.

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY mealy IS
    PORT ( Clock, Resetn, w      : IN    STD_LOGIC ;
          z                      : OUT  STD_LOGIC ) ;
END mealy ;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF mealy IS
    TYPE State_type IS (A, B) ;
    SIGNAL y : State_type ;
BEGIN
    PROCESS ( Resetn, Clock )
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            y <= A ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            CASE y IS
                WHEN A =>
                    IF w = '0' THEN y <= A ;
                    ELSE y <= B ;
                    END IF ;
                WHEN B =>
                    IF w = '0' THEN y <= A ;
                    ELSE y <= B ;
                    END IF ;
            END CASE ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
```

**FSM descrita segundo o
Modelo de Mealy
(2 processos)**

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

```
PROCESS ( y, w )  
BEGIN  
  CASE y IS  
    WHEN A =>  
      z <= '0' ;  
    WHEN B =>  
      z <= w ;  
  END CASE ;  
END PROCESS ;  
END Behavior ;
```

**FSM descrita segundo o
Modelo de Mealy
(2 processos)
Continuação**

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados

Outra FSM

```
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY Cont IS
```

```
  PORT(clk, reset, flag1 : IN STD_LOGIC;  
        S1, S2, S3 : OUT STD_LOGIC);
```

```
END Cont;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF Cont IS
```

```
SIGNAL state: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
```

```
  PROCESS (clk, reset)
```

```
  BEGIN
```

```
    IF (reset='0') THEN
```

```
      state <= "00";
```

← Definição das
variáveis de
estado

Noções de Linguagem VHDL

▶ Máquinas de Estados (continuação)

Outra FSM

```
ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
  CASE state IS
    WHEN "00" => state <= "01"; S1 <= '0'; S2 <= '1'; S3 <= '1';
    WHEN "01" => IF flag1 = '1' THEN state <= "10";
                  ELSE state <= "11"; END IF;
                  S1 <= '1'; S2 <= '1'; S3 <= '0';
    WHEN "10" => state <= "11"; S1 <= '1'; S2 <= '1'; S3 <= '1';
    WHEN "11" => state <= "00"; S1 <= '1'; S2 <= '0'; S3 <= '1';
    WHEN OTHERS => state <= "00";
  END CASE;
END IF;
END PROCESS;
END comportamento;
```