







FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

Laboratório 2: Introdução à VHDL e Modelsim

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais

Objetivos

    - Apresentar uma visão geral sobre **VHDL** e estudar **exemplos de descrição de hardware** em VHDL
- Familiarização com o simulador utilizado na disciplina **ModelSim**
- Compreensão do fluxo de projeto de sistemas digitais: Projeto, **simulação** e prototipação



Introdução

Tarefa

Tarefa Adicional

Introdução

- **VHDL - Visão Geral**
 - **VHDL** é uma linguagem para descrição de hardware
 - **VHDL** = **V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage
 - No final da década de 80, **VHDL** se tornou uma linguagem padrão para o **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*).
 - Existem diversas ferramentas para simular e sintetizar (gerar hardware) circuitos descritos em **VHDL**.
 - Outras linguagens de descrição de hardware: Verilog, SystemC, AHDL, Handel-C, System Verilog, Abel, Ruby, ...


Introdução

- **VHDL - Visão Geral**

- O projeto de um circuito digital pode ser descrito em **VHDL** em diversos níveis de abstração (ex.: **estrutural**, **comportamental**).
- Descrições em VHDL podem ser utilizadas para gerar **hardware** (arquivo para configuração de um FPGA, por exemplo).
- Descrições em VHDL podem ser **simuladas** (executadas em um simulador).
- A geração de estímulos para simulação VHDL é realizada por intermédio de **testbenches** (como feito na aula anterior). Um **testbench** define os estímulos externos a serem utilizados como entrada para o circuito.

Introdução

 - VHDL – Exemplo de código: *Majority Detector*



Introdução

- VHDL – *Majority Detector*

LIBRARIES


```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

ENTITY

```
entity majority is  
  port (A: in std_logic;  
        B: in std_logic;  
        C: in std_logic;  
        Y: out std_logic  
        );  
end majority;
```

ARCHITECTURE
 
```
architecture circuito_logico of majority is  
  signal D,E,F: std_logic;  
begin  
  Y <= D or E or F;  
  D <= A and B;  
  E <= A and C;  
  F <= B and C;  
end circuito_logico;
```




Introdução

- VHDL – *Majority Detector*
 - **LIBRARIES** : bibliotecas necessárias

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```


Introdução

 
- VHDL – *Majority Detector*
 - **ENTITY** : define os **pinos** do circuito digital, ou seja, a **interface** entre a lógica implementada e o mundo externo.



```
entity majority is
port (A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      C: in std_logic;
      Y: out std_logic
      );
end majority;
```

Introdução

 - VHDL – *Majority Detector*
 - **ARCHITECTURE** : define a funcionalidade do circuito digital, utilizando os **pinos** de entrada e saída listados na **ENTITY**, além de **signals** para fazer as conexões internas.



```
architecture circuito of majority is
    signal D,E,F: std_logic;
begin
    Y <= D or E or F;
    D <= A and B;
    E <= A and C;
    F <= B and C;
end circuito;
```


Introdução

Tarefa

Tarefa Adicional

Tarefa

 - Projetar, **simular** e implementar um *Majority Detector*
 - *Majority Detector*: saída em nível lógico alto sempre que a maioria dos bits de entrada estiver em nível lógico alto



$$Y = (A \text{ and } B) \text{ or } (A \text{ and } C) \text{ or } (B \text{ and } C)$$

Tabela verdade

A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

Tarefa

- **Majority Detector**
 - **Passo 1:** Criar projeto no **Quartus II**
 - Acessar **File -> New Project Wizard** e criar um projeto como feito na aula anterior.
 - Sugestão de nome do projeto: **Lab2**
 - Dispositivo: **Cyclone V, 5CSEMA5F31C6**
 - **Passo 2:** Criar arquivo do tipo **VHDL** dentro do projeto.
 - **File -> New -> Design Files -> VHDL File**
 - **File -> Save As** com algum nome desejado (ex.: “**Majority.vhd**”)
 - Com arquivo aberto: **Project -> Set As Top Level Entity**

Atenção: nome do arquivo deve ser igual ao da **ENTITY** que você vai criar.

Tarefa


- **Majority Detector**
 - **Passo 3:** Escreva o código **VHDL** do **Majority** no arquivo criado.
 - **Libraries:**

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```
 - **Entity:**


```
entity majority is  
port (A: in std_logic;  
      B: in std_logic;  
      C: in std_logic;  
      Y: out std_logic  
      );  
end majority;
```
 - Escrever a **Architecture** (ver slide 10)

Tarefa

 
- **Passo 4:** Simulação no *ModelSim*
 - Use **Tools -> Run Simulation Tool -> RTL Simulation** no Quartus II
 - Dê um duplo clique no módulo a ser simulado no grupo **work**:



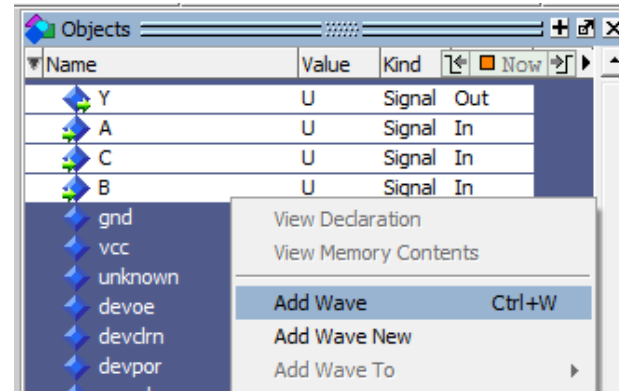- Selecione os sinais de interesse (**A**, **B**, **C** e **Y**) na janela **Objects**, e adicione eles à simulação usando a opção **Add Wave**:




 - Com isso, os sinais de interesse deverão aparecer na janela **Wave**:



Tarefa

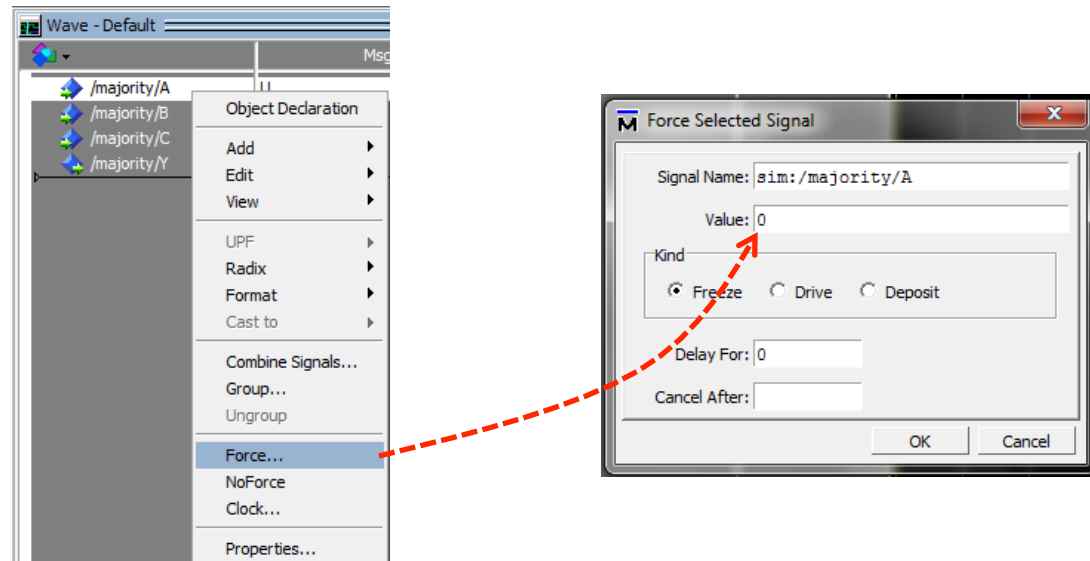
- **Passo 4:** Simulação no *ModelSim*
 - Utilize a opção **Force** para atribuir valores às entradas **A**, **B** e **C** do circuito:



- Atribua inicialmente os valores **A = B = C = 0** e, em seguida, clique em **Simulate -> Run** (ou simplesmente pressione **F9**) para simular o circuito com tais valores nas entradas.

Tarefa

 - **Passo 4:** Simulação no *ModelSim*
 - Como resultado, você deverá observar uma linha verde em nível lógico baixo para a saída **Y**, uma vez que, para o circuito considerado, **Y = 0** para **A = B = C = 0**:



- Simule então agora o circuito para todas as combinações possíveis de valores das entradas e complete a **tabela verdade**:


A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	
0 1 0	
0 1 1	
1 0 0	

Tarefa

- **Passo 4:** Simulação no *ModelSim*
 - Finalmente, compare a **tabela verdade obtida** com a **tabela verdade esperada para o seu circuito** e verifique se ele está funcionando corretamente.

Tarefa

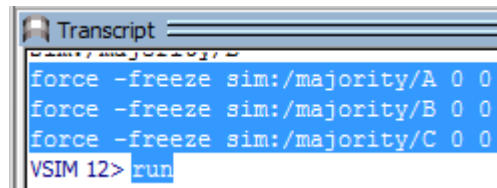- **Passo 5: Automatizando a Simulação**
 - O procedimento de simulação pode ser automatizado com a criação de um **script de simulação (testbench)**.
 - Para tal, force **A = B = C = 0**, rode sua simulação (pressionando **F9**) e, na janela **Transcript**, você poderá observar a sequencia de quatro comandos utilizada para forçar valores e rodar a simulação:




```
Transcript  
force -freeze sim:/majority/A 0 0  
force -freeze sim:/majority/B 0 0  
force -freeze sim:/majority/C 0 0  
VSIM 12> run
```

- Para criar um **script** a partir de tais comandos, inicialmente você deve selecionar tais comandos e copiá-los (**Ctrl+C**).

Tarefa

- **Passo 5: Automatizando a Simulação**

 - Cria agora um arquivo de **script** usando **File -> New -> Source -> Do**




- Cole os comandos copiados e modifique-os para que a simulação seja executada com diferentes combinações de valores para **A**, **B** e **C**:


```
C:/altera/15.0/Untitled-1.do - Default *  
Ln#  
1 force -freeze sim:/majority/A 0 0  
2 force -freeze sim:/majority/B 0 0  
3 force -freeze sim:/majority/C 0 0  
4 run  
5 force -freeze sim:/majority/A 0 0  
6 force -freeze sim:/majority/B 0 0  
7 force -freeze sim:/majority/C 1 0  
8 run  
9 force -freeze sim:/majority/A 0 0  
10 force -freeze sim:/majority/B 1 0  
11 force -freeze sim:/majority/C 0 0  
12 run  
13 force -freeze sim:/majority/A 0 0  
14 force -freeze sim:/majority/B 1 0  
15 force -freeze sim:/majority/C 1 0  
16 run
```

Tarefa

 - **Passo 5: Automatizando a Simulação**
 - Salve seu script (por exemplo, como **sim1.do**) e, para executá-lo, digite o seguinte comando na janela **Transcript**: **do sim1.do**
 - Como resultado, sua simulação deverá rodar para todas as combinações de valores, resultando em




 - Para facilitar a visualização dos resultados, você pode selecionar os três sinais de entrada (**A**, **B** e **C**) e usar a opção **Combine Signals** para criar um agrupamento de nome **INPUTS**, resultando em:



Tarefa

 - **Passo 6:** Fazer a prototipação em **FPGA** do **Majority Detector**
 - Com isso, o fluxo de **projeto, simulação e prototipação** é completado
- Para tal, associe **A, B, C, e Y** a **SW(0), SW(1), SW(2)** e **LEDR(0)**, como visto na aula anterior, faça novamente a síntese e programe o FPGA.



Tarefa

- Mapeamento:

Pino	Elemento
A	SW[0]
B	SW[1]
C	SW[2]
Y	LEDR[0]

- Seguir os passos **5** e **6** da aula anterior para associação de **entradas/saídas** com **chaves/leds** usando arquivo **Pinos.qsf** disponível no Moodle e prototipação no **DE1-SOC**.

Tarefa

Tarefa Avançada

Tarefa Avançada

- Modifique o circuito anterior como apresentado a seguir. Dito circuito detecta um valor entre 0 e 7. Determine o valor de entrada que o circuito detecta a partir do análise da simulação.

A	B	C	Valor
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

